

**IT-Infrastrukturen – Rechnerstrukturen**

## **Thema 4: Entwurf eines MIPS-Prozessors**

**Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger**  
**Professur für Wirtschaftsinformatik**  
**(Infrastruktur & Security)**

---

Dieser Foliensatz basiert auf den  
Folien zu „Rechnerorganisation“ von  
Prof. Dr. Ben Juurlink (TU Berlin) und  
Prof. Dr. Paula Herber (WWU  
Münster)



- Welche Information versteht ein Rechner?
  - Zahlendarstellung
  - Rechnerarithmetik
- Wie verarbeitet man Daten und berechnet Ergebnisse?
  - Schaltwerksentwurf, Speicherelemente, ALU
- Wie kommt man von Hochsprachen (C, C++, Java...) zur Maschinensprache?
  - Befehlssatz, MIPS Assembler
  - Maschinensprache

Frage dieser Vorlesung:

- **Wie wird Maschinensprache in Hardware ausgeführt?**




- Nach diesem Kapitel sind Sie in der Lage
  - Einen **Datenpfad** zu entwerfen, der einen Teil des MIPS-Befehlssatzes implementiert.
  - Die **Steuersignale** anzugeben, die für die Ausführung bestimmter Befehle gebraucht werden.
  - **Befehle** zu dem unterstützten Befehlssatz **hinzuzufügen**.
  - Zu erklären, warum **Eintakt-Implementierungen** ineffizient sind.
  - Die verschiedenen **Ausführungsschritte** von Befehlen zu erklären.
  - Befehle in Ausführungsschritte zu zerlegen und die **Hardware zur Umsetzung einer Mehrzyklen-Implementierung** zu entwerfen.

1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für **slt** und **beq**
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung

 1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für **slt** und **beq**
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung

- Datenpfad (*datapath*)
  - Hardwarekomponenten, die Operationen ausführen, und deren Verbindungen
  - Muskeln des Prozessors
- Steuerung (*control*):
  - Teil des Prozessors, der den Ablauf der Befehlsverarbeitung durch Steuersignale an den Datenpfad steuert
  - Gehirn des Prozessors



# Eine einfache MIPS-Implementierung



- Zur Vereinfachung nur folgende Befehle:
  - Datentransport-Befehle: `lw, sw`
  - arithmetisch-logische Befehle: `add, sub, and, or, slt`
  - Kontrollfluss-Befehle: `beq, j`
- Was ist zu tun um die Befehle auszuführen? Welche Bauteile werden benötigt?

- Zur Vereinfachung nur folgende Befehle:
  - Datentransport-Befehle: `lw, sw`
  - arithmetisch-logische Befehle: `add, sub, and, or, slt`
  - Kontrollfluss-Befehle: `beq, j`
- Was ist zu tun um die Befehle auszuführen? Welche Bauteile werden benötigt?
  - Hole Befehl aus dem Speicher
  - Dekodiere den Befehl, um zu entscheiden was zu tun ist (Multiplexer)
  - Lese Register und/oder Speicherinhalte
  - Verwende ALU zur Ausführung von arithmetisch/logischen Befehlen oder zur Berechnung von Adressen
  - Schreibe Ergebnisse (in den Speicher oder in Register)





1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für **slt** und **beq**
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung
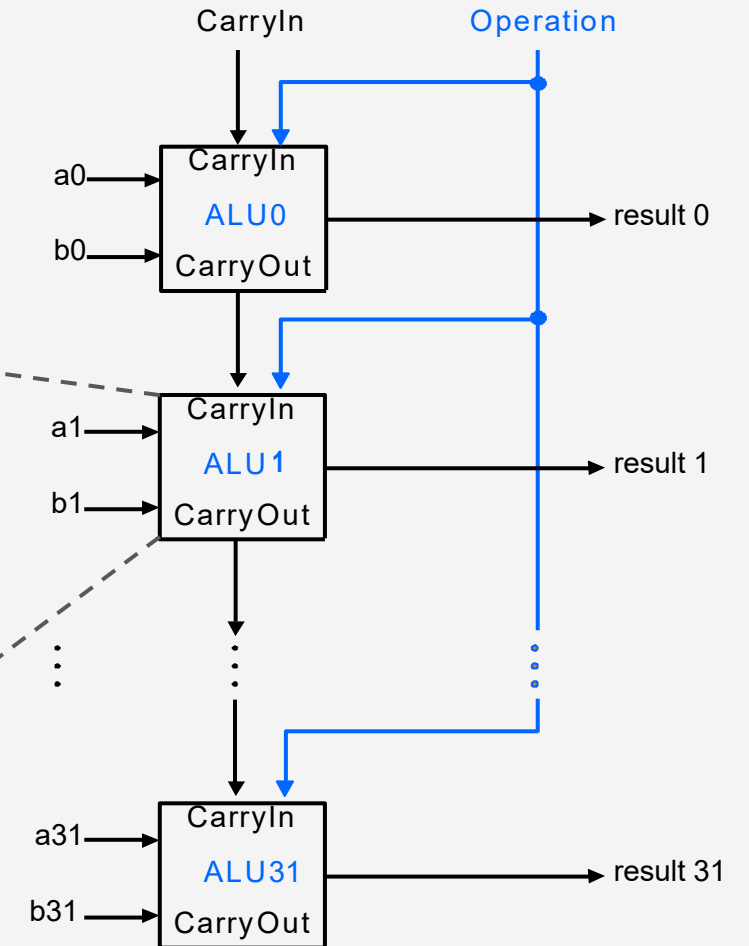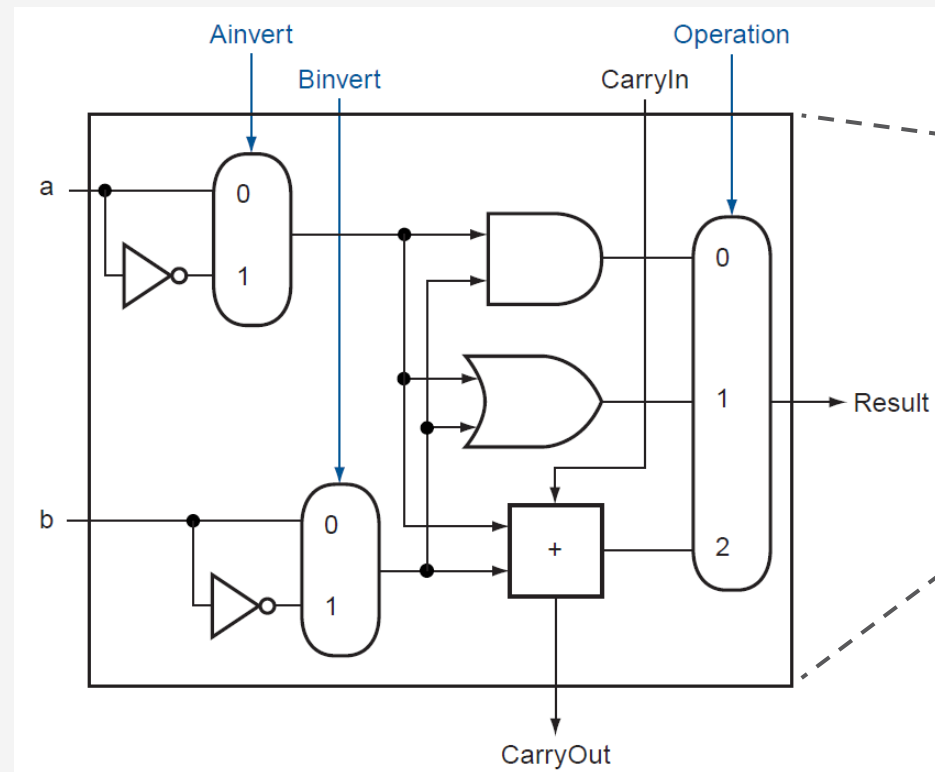
# ALU-Erweiterung



- Wie muss die ALU erweitert werden, damit die Instruktionen `slt` und `beq` umgesetzt werden können?



# Erweiterung der ALU für `slt` und `beq`




- Für `slt` muss getestet werden, ob der Inhalt eines Registers **kleiner als** der Inhalt eines anderen Registers ist.
  - `slt rd,rs,rt` produziert 1, wenn  $rs < rt$ , ansonsten 0
  - verwende **Subtraktion**:  $(a-b) < 0 \rightarrow a < b$   
berechnetes Ergebnis negativ: **wenn MSB = 1** (2-Komplement)
- Für `beq` muss getestet werden, ob der Inhalt eines Registers **gleich** dem Inhalt eines anderen Registers ist.
  - `beq rs,rt,offset` springe zu  $PC + 4 + 4 \cdot \text{offset}$ , wenn  $rd = rs$
  - verwende wieder **Subtraktion**:  $(a-b) = 0 \rightarrow a = b$   
berechnetes Ergebnis Null: **wenn alle Bits 0** sind

# Erweiterung der ALU für slt: Less und Set




- Idee: LSB soll auf Vorzeichenbit des Ergebnisses der Subtraktion gesetzt werden, Rest 0
- zusätzlicher Eingang *Less*, wird auf 0 gesetzt für alle 1-Bit ALUs **außer ALU<sub>0</sub>**
- Für ALU<sub>0</sub>: *Less* = *Set-Output* von ALU<sub>31</sub>

ALU<sub>0</sub>..ALU<sub>30</sub>:

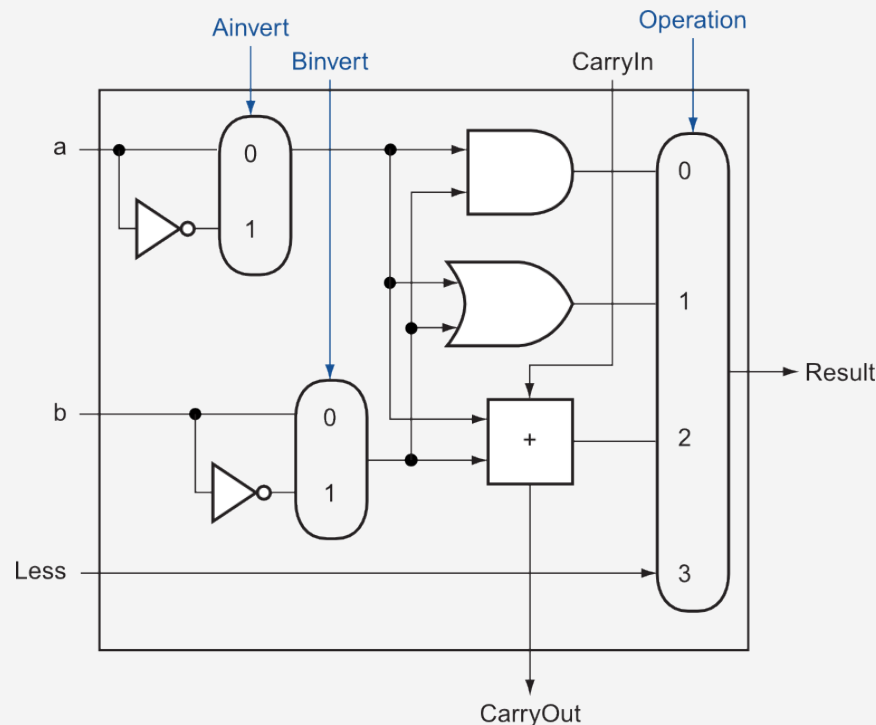


ALU<sub>31</sub>:

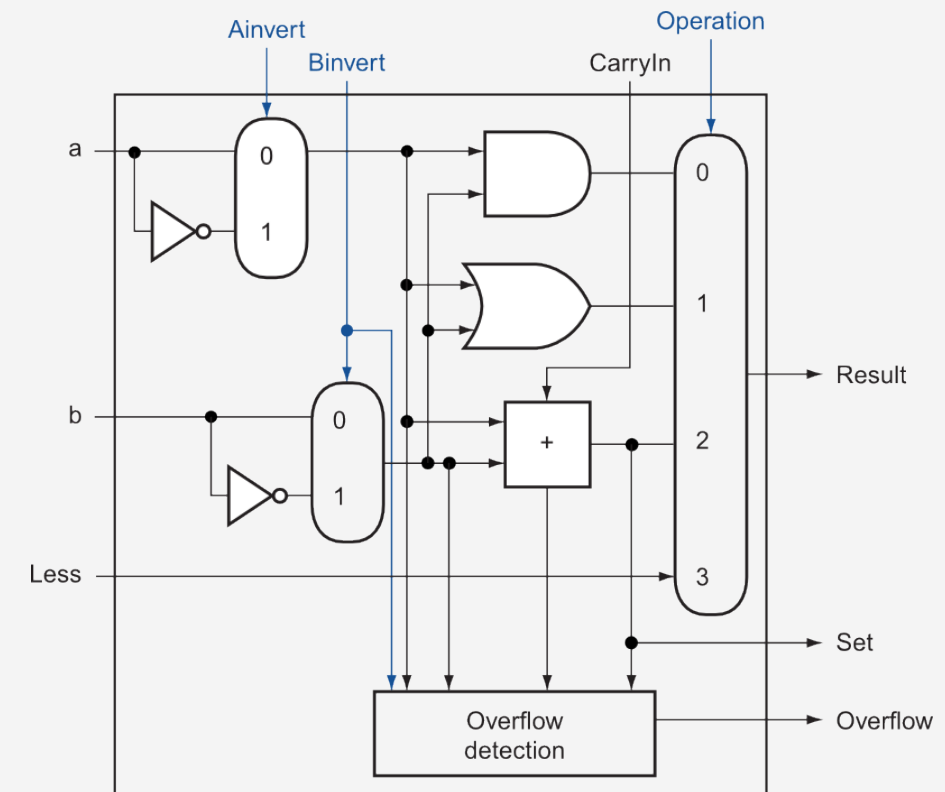
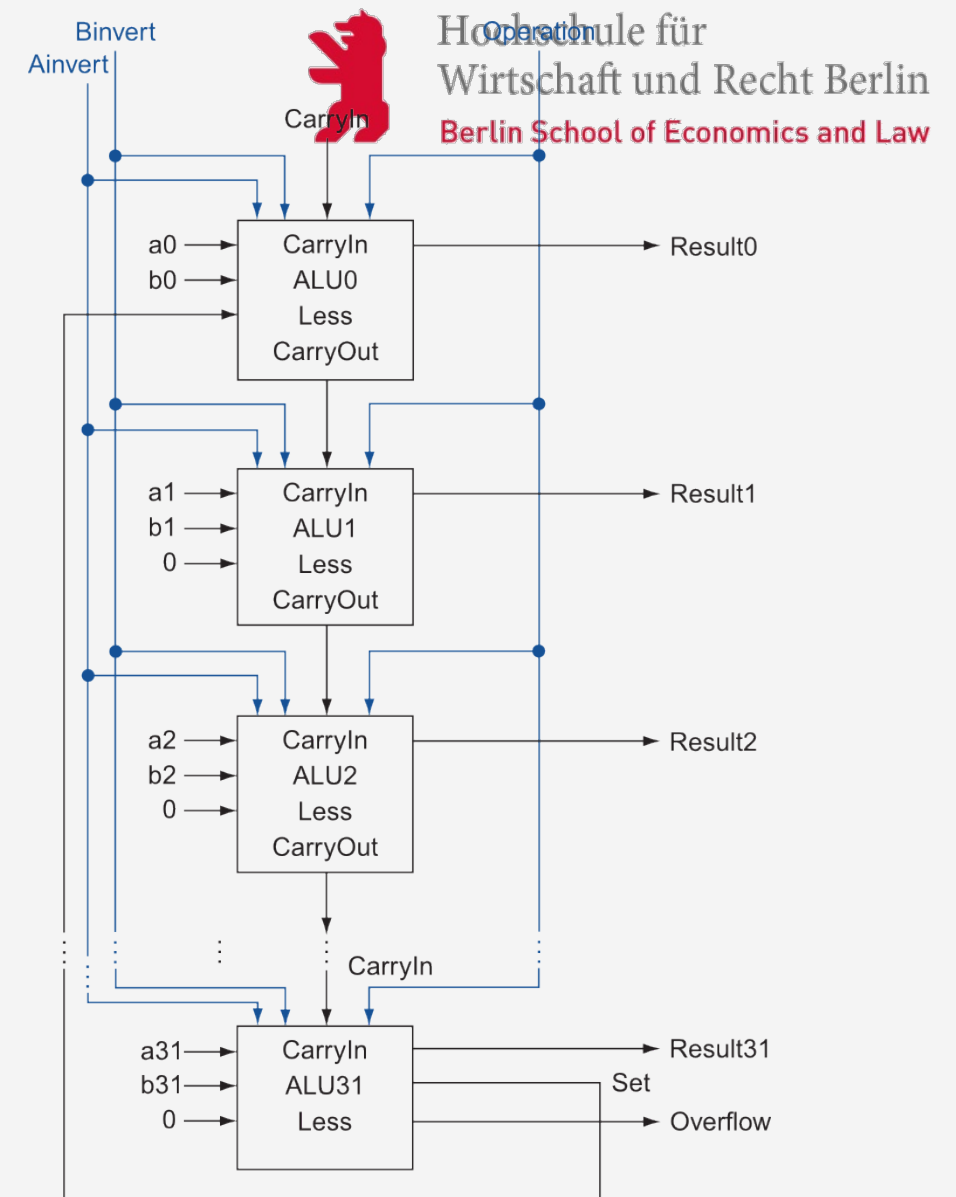
# Erweiterung der ALU für slt

- zusätzlicher Eingang *Less*, wird auf 0 gesetzt für alle 1-Bit ALUs **außer ALU<sub>0</sub>**
- Für ALU<sub>0</sub>: *Less* = *Set-Output* von ALU<sub>31</sub> = **Vorzeichenbit** des Ergebnis der Subtraktion




# Erweiterung der ALU für slt: Steuersignale



- zusätzlicher Eingang *Less*, wird auf 0 gesetzt für alle 1-Bit ALUs **außer ALU<sub>0</sub>**
- Für ALU<sub>0</sub>: *Less* = *Set-Output* von ALU<sub>31</sub> = **Vorzeichenbit** des Ergebnis der Subtraktion

ALU-Steuersignale für slt:

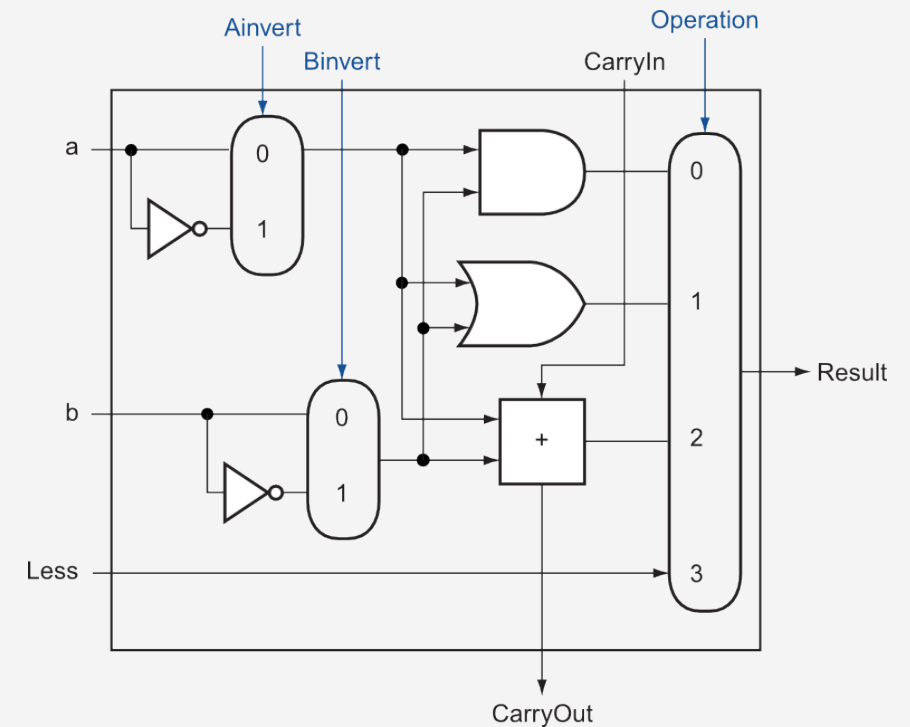- **Ainvert**: 0
  - **Binvert**: 1
  - **CarryIn**: 1
  - **Operation**: 11
- } subtrahiere b von a
- selektiere *Less*



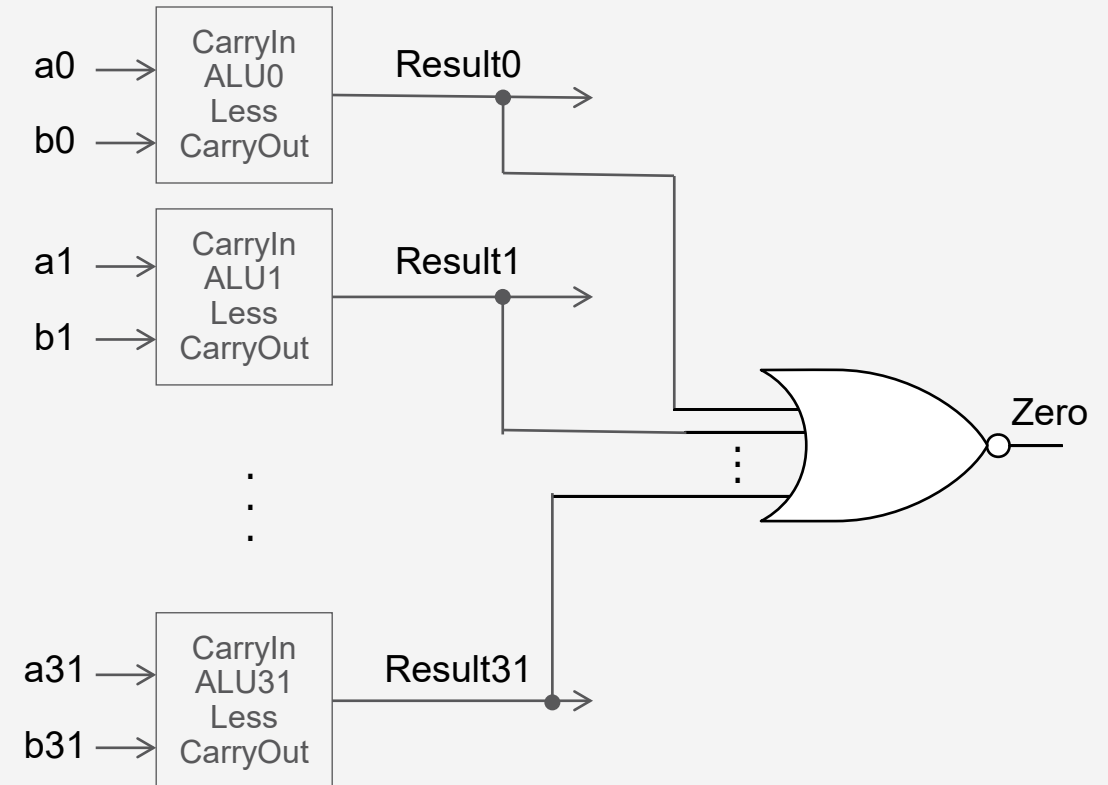
# Erweiterung der ALU für beq



`beq rs,rt,offset # if (Reg[rs]==Reg[rt]) PC += 4+4·offset`

- Benutze Subtraktion:
  - Setze Zero-Ausgang falls alle Result-Bits = 0
  - Steuersignale wie Subtraktion:
    - $A_{\text{invert}} = 0$ ;
    - $B_{\text{invert}} = \text{CarryIn} = 1$ ;
    - $\text{Operation} = 10$  (*Adder-Output*)



# ALU Steuersignale



Gewünschte ALU-Aktion	<i>Ainvert</i>	<i>Binvert</i>	<i>CarryIn</i>	<i>Operation</i>
and	0	0	*	00
or	0	0	*	01
add	0	0	0	10
sub	0	1	1	10
slt	0	1	1	11
nor	1	1	*	00
nand	1	1	*	01

Gewünschte ALU-Aktion	<i>Ainvert</i>	<i>Bnegate</i>	<i>Operation</i>
and	0	0	00
or	0	0	01
add	0	0	10
sub	0	1	10
slt	0	1	11
nor	1	1	00
nand	1	1	01


➤ *Binvert* und *CarryIn* der ALU0 können zu einem Steuersignal *Bnegate* zusammengefasst werden



# ALU Blockschaltbild



Gewünschte ALU-Aktion	<i>Ainvert</i>	<i>Bnegate</i>	<i>Operation</i>
and	0	0	00
or	0	0	01
add	0	0	10
sub	0	1	10
slt	0	1	11
nor	1	1	00
nand	1	1	01

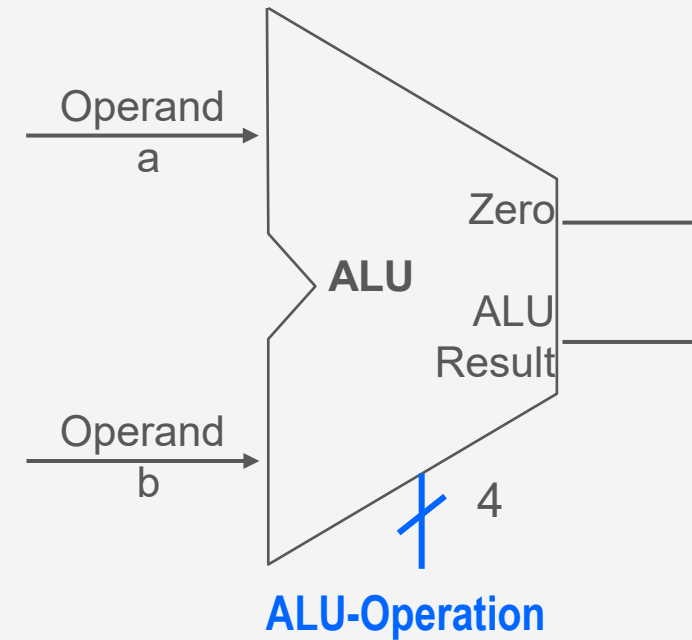

1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für `slt` und `beq`
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung




- Zur Vereinfachung nur folgende Befehle:
  - Datentransport-Befehle: `lw, sw`
  - arithmetisch-logische Befehle: `add, sub, and, or, slt`
  - Kontrollfluss-Befehle: `beq, j`
- Ausführung von Befehlen:
  - Hole Befehl aus dem Speicher
  - Dekodiere den Befehl, um zu entscheiden was zu tun ist
  - Lese Register und/oder Speicherinhalte
  - Verwende ALU zur Ausführung von arithmetisch/logischen Befehlen oder zur Berechnung von Adressen
  - Schreibe Ergebnisse (in den Speicher oder in Register)
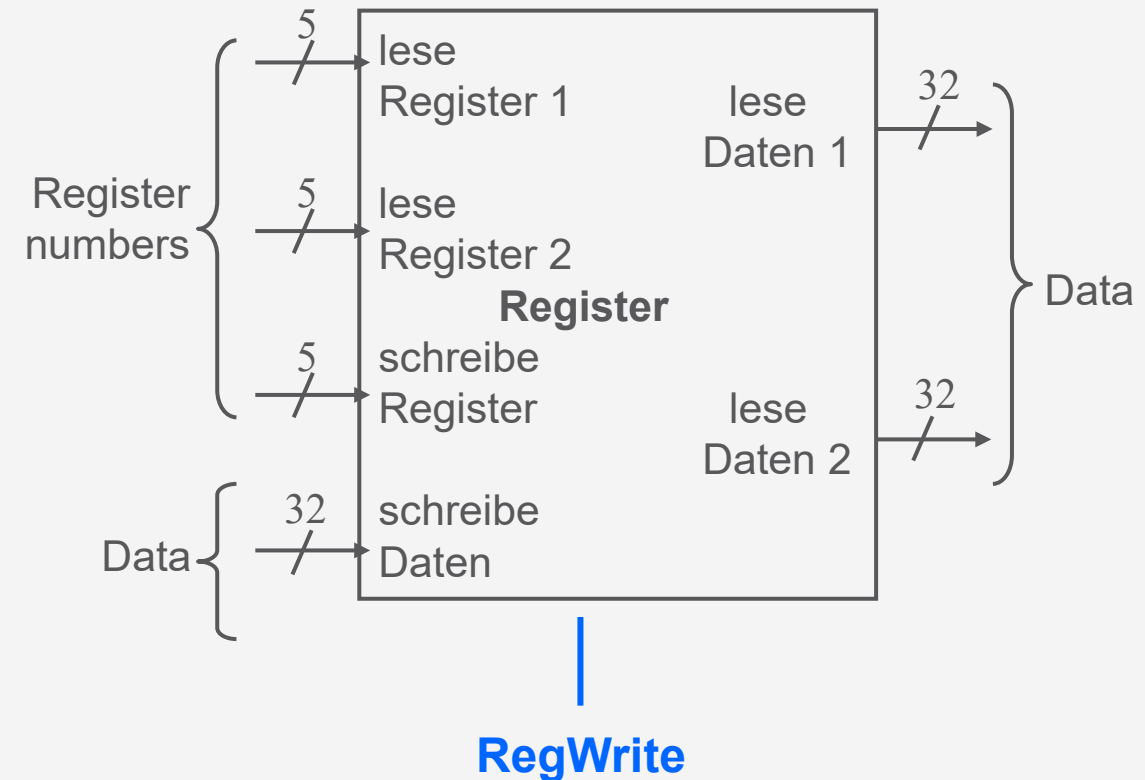
# Rückblick: Registersatz (*register file*)




- $\text{LeseDaten1} = \text{Register}[\text{LeseRegister1}]$
- $\text{LeseDaten2} = \text{Register}[\text{LeseRegister2}]$
- **$\text{Register}[\text{SchreibeRegister}] = \text{SchreibeDaten}$** 
  - nur wenn  $\text{RegWrite} == 1$
  - am Ende des Taktzyklus (bei fallender Taktflanke)
    - Es kann das gleiche Register gelesen und geschrieben werden.
    - also z. B.  $\text{Reg}[5] = \text{Reg}[5] + \text{Reg}[6]$  wohldefiniert


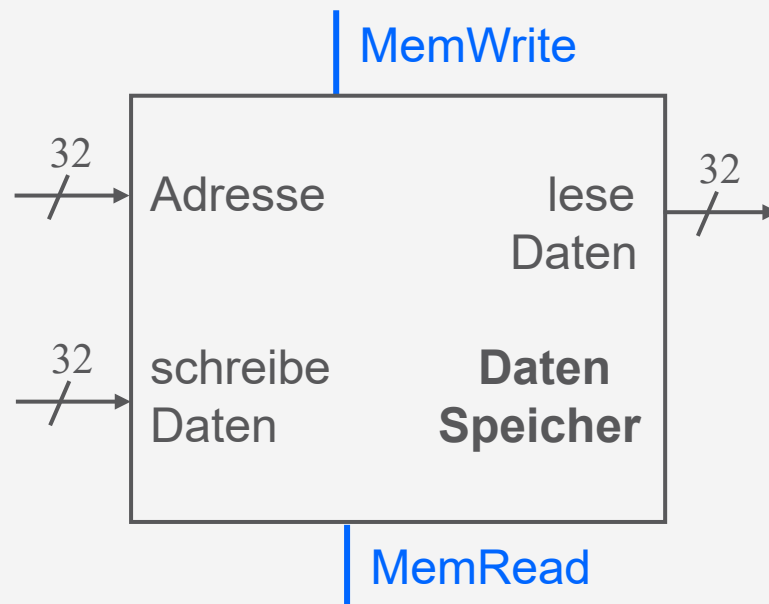
# Rückblick: Speicher (*memory*)



- Analog zum Registersatz kann auch ein Speicher implementiert werden
- Da die Befehle **lw** und **sw** jeweils nur auf eine Adresse zugreifen und nicht gleichzeitig ausgeführt werden, genügt ein Speicher mit nur einem **Adress-Eingang**, einem **Schreib-Eingang** und einem **Lese-Ausgang**:



# Rückblick: MIPS-Befehlsformate



## ■ MIPS Befehlsformate:


	6 Bit	5 Bit	5 Bit	5 Bit	5 Bit	6 Bit
R-Format	op	rs	rt	rd	shamt	func
I-Format	op	rs	rt	16-Bit Konstante		
J-Format	op	26-Bit Wort-Adresse				

- R-Format: `add $1,$2,$3; sub, and, or, slt`
- I-Format: `addi $1,$2,100; lw $1,40($2); beq $1,$2,100`
- J-Format: `j 100`



- Welche Bausteine benötigen wir, um den nächsten Befehl zu laden und die nächste Befehlsadresse zu berechnen?  
(hier noch ohne Berücksichtigung von Sprungbefehlen)

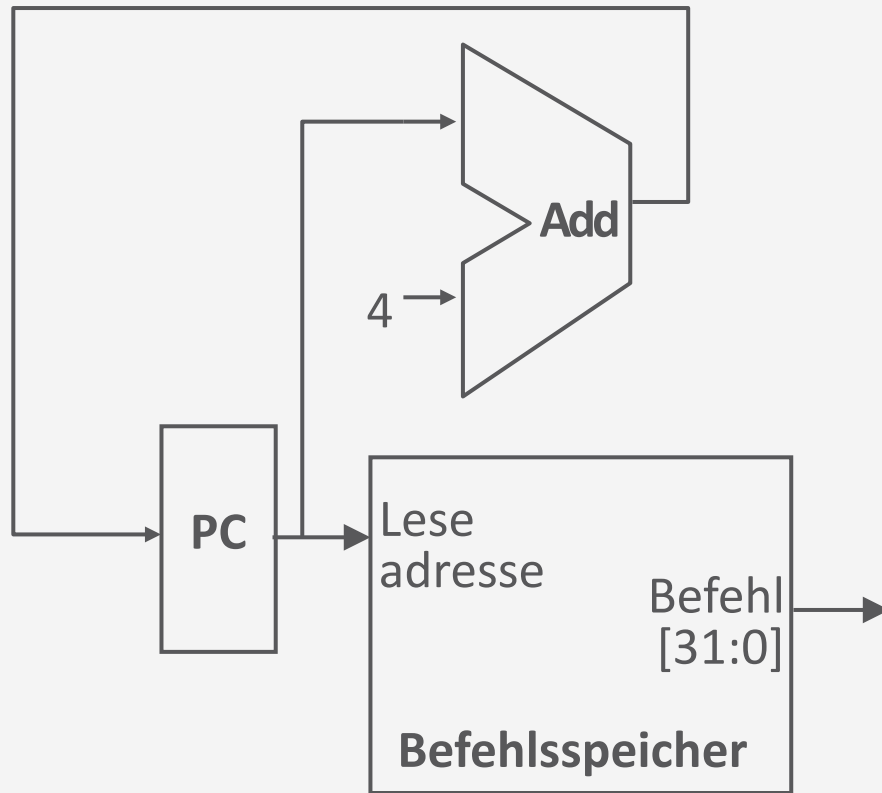
- Welche Bausteine benötigen wir, um den nächsten Befehl zu laden und die nächste Befehlsadresse zu berechnen?




- PC = Program Counter (Adresse der auszuführenden Programmzeile)
- Neuer PC wird zur fallenden Taktflanke gespeichert.




# R-Typ Befehle

 

 
- Was brauchen wir (zusätzlich) um R-Typ Befehle zu realisieren?



# R-Typ Befehle

 

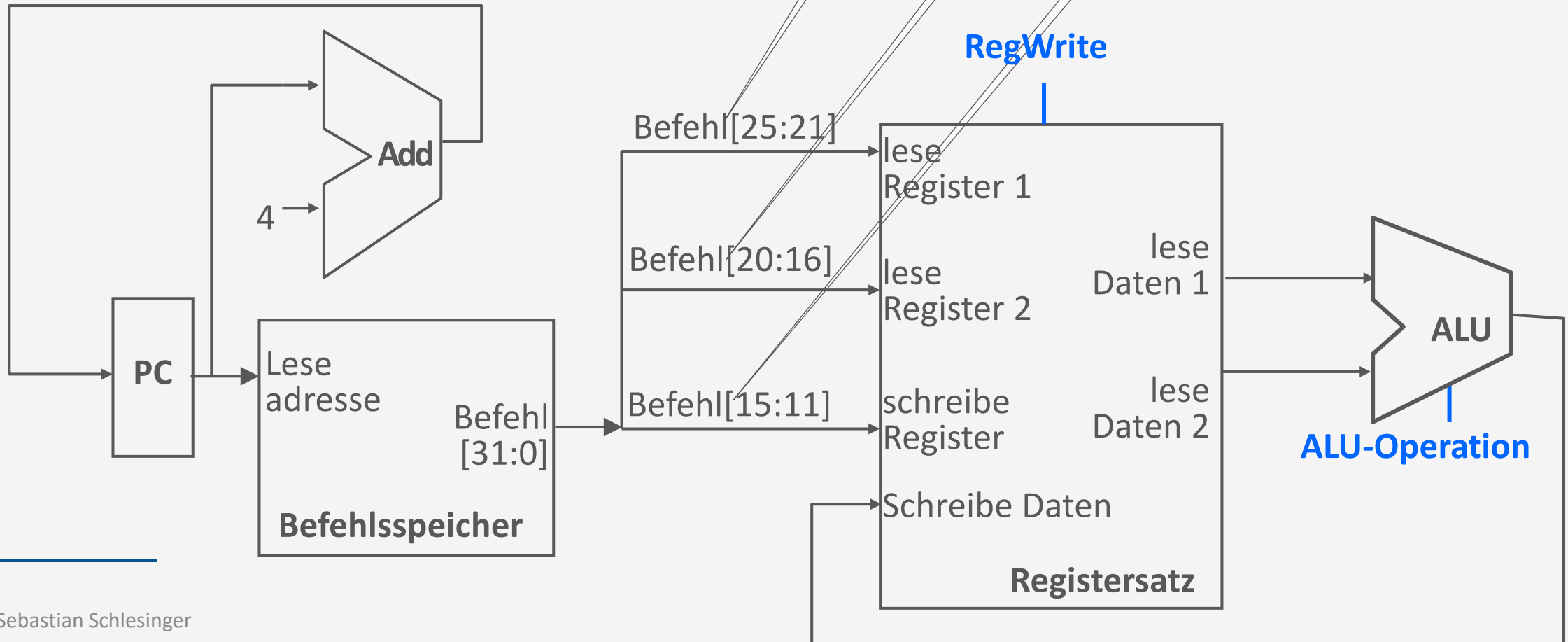
- Was brauchen wir (zusätzlich) um R-Typ Befehle zu realisieren?


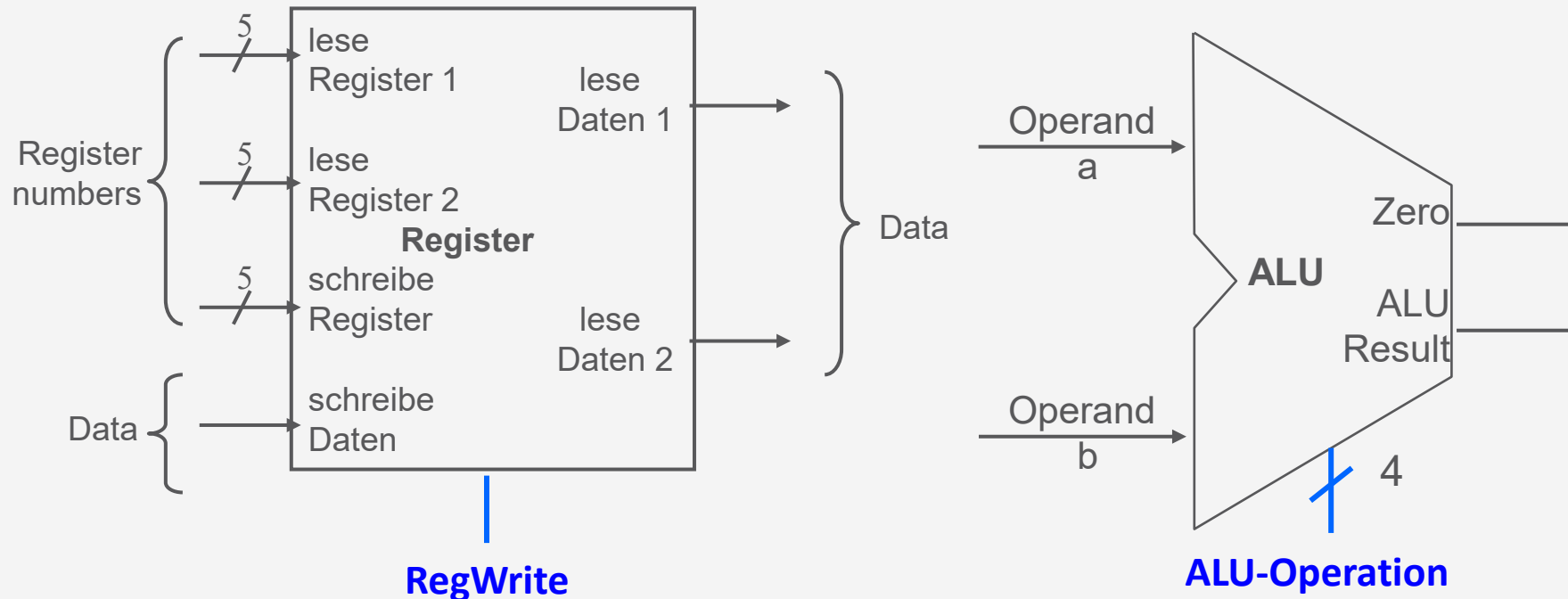
# Steuersignale (bisher)




- Registerspeicher hat das Steuersignal **RegWrite**
- ALU hat 4 Steuersignale, die die **ALU-Operation** spezifizieren




Operation	Funktion
0000	AND
0001	OR
0010	ADD
0110	SUB
0111	SLT
1100	NOR

# I-Typ Befehle

 


- **lw** und **sw** verwenden die ALU um die Adresse zu berechnen.
- Was brauchen wir noch zusätzlich zum Registersatz und zur ALU?


# I-Typ Befehle

 

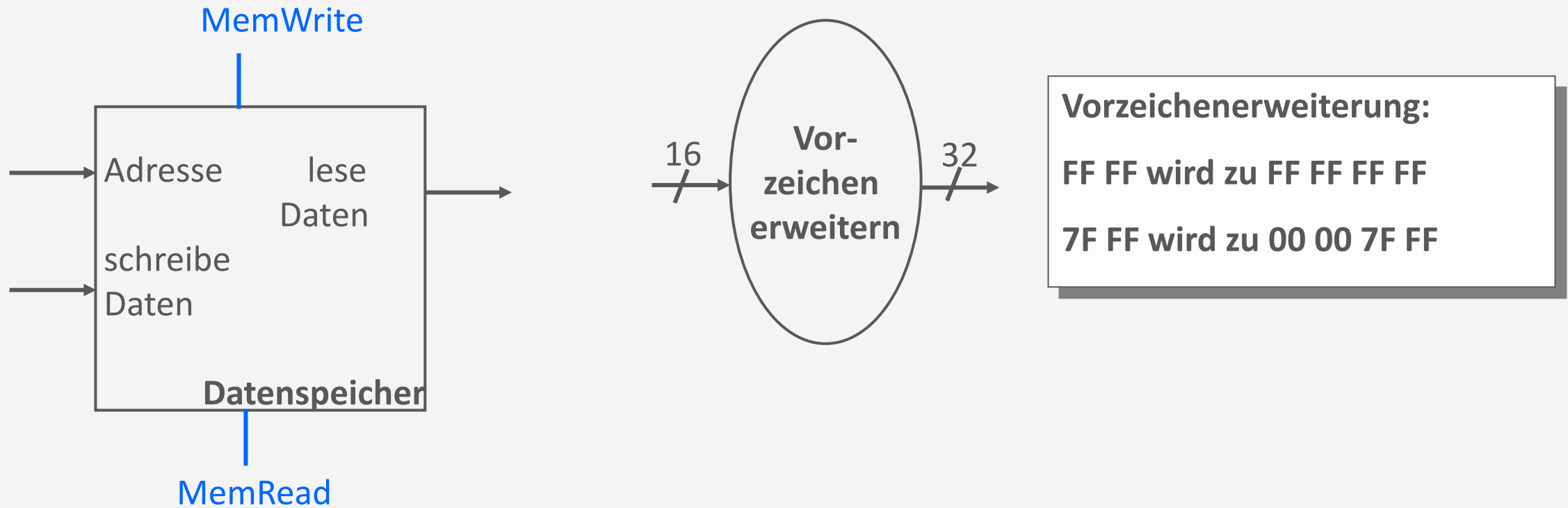
- **lw** und **sw** verwenden die ALU um die Adresse zu berechnen.
- Was brauchen wir noch zusätzlich zum Registersatz und zur ALU?




# Speicherzugriffe

 

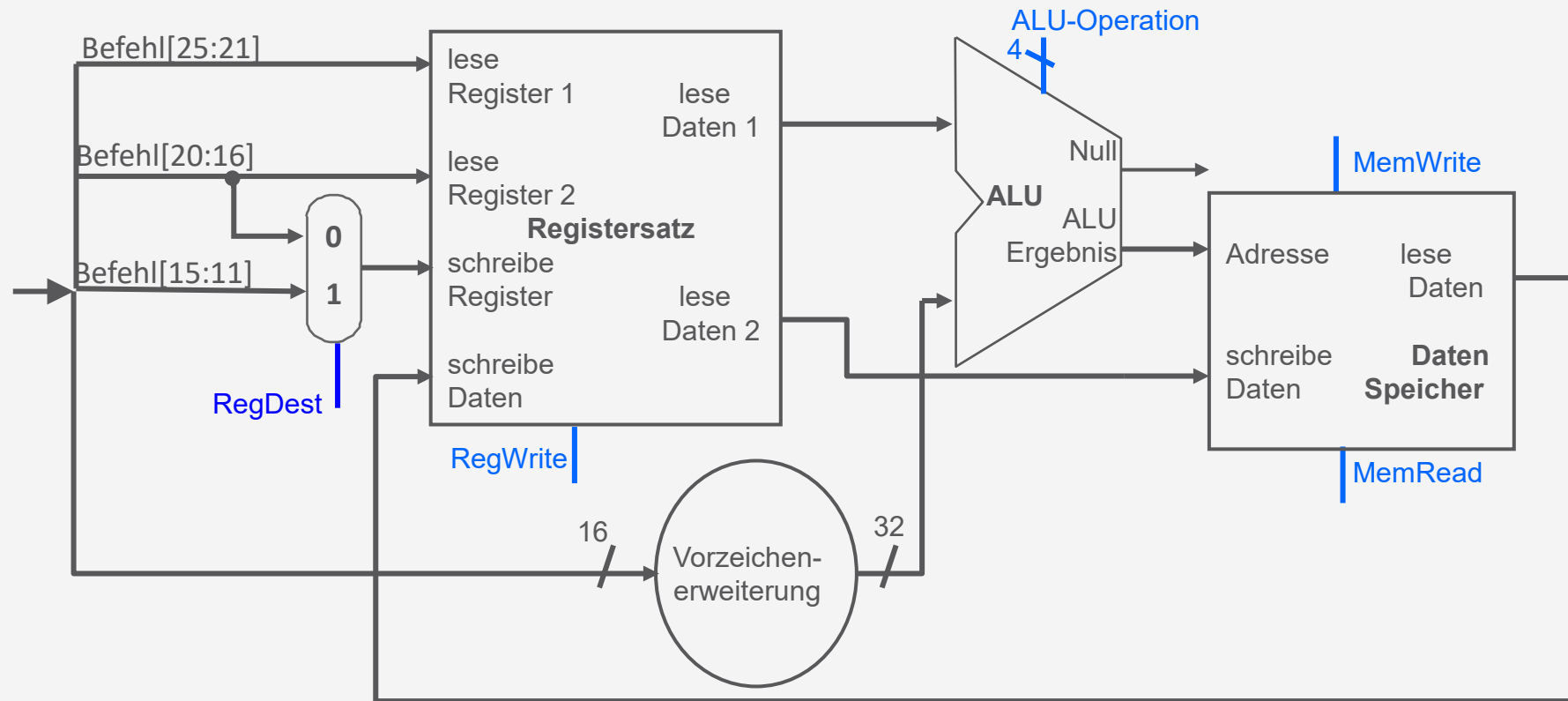
- Teil des Datenpfads für Lade- und Speicherbefehle:




# Verzweigung

 

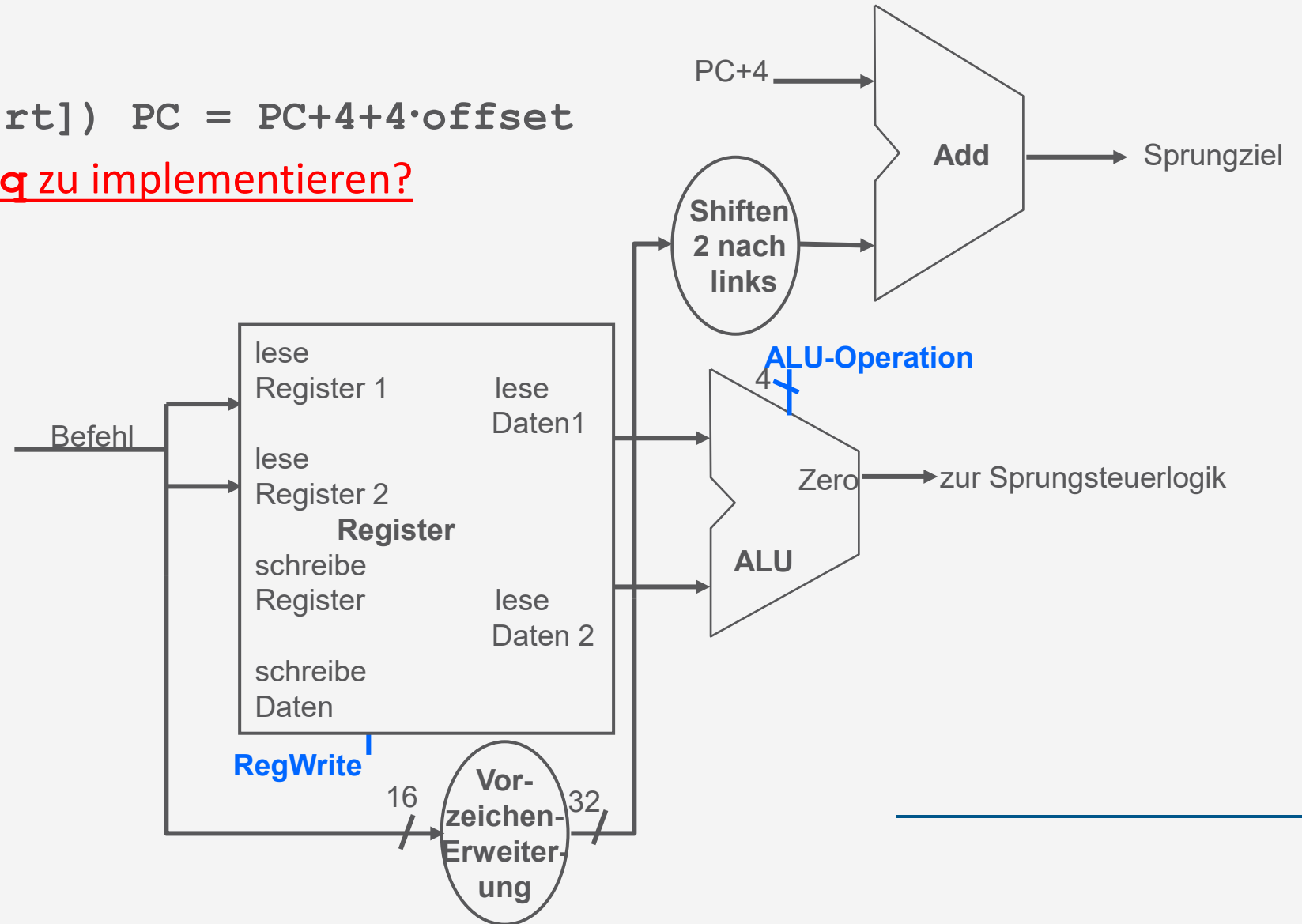- `beq rs,rt,offset`  
# `if (Reg[rs]==Reg[rt]) PC = PC+4+4·offset`
- Was brauchen wir um **beq** zu implementieren?




# Datenpfad einfacher MIPS

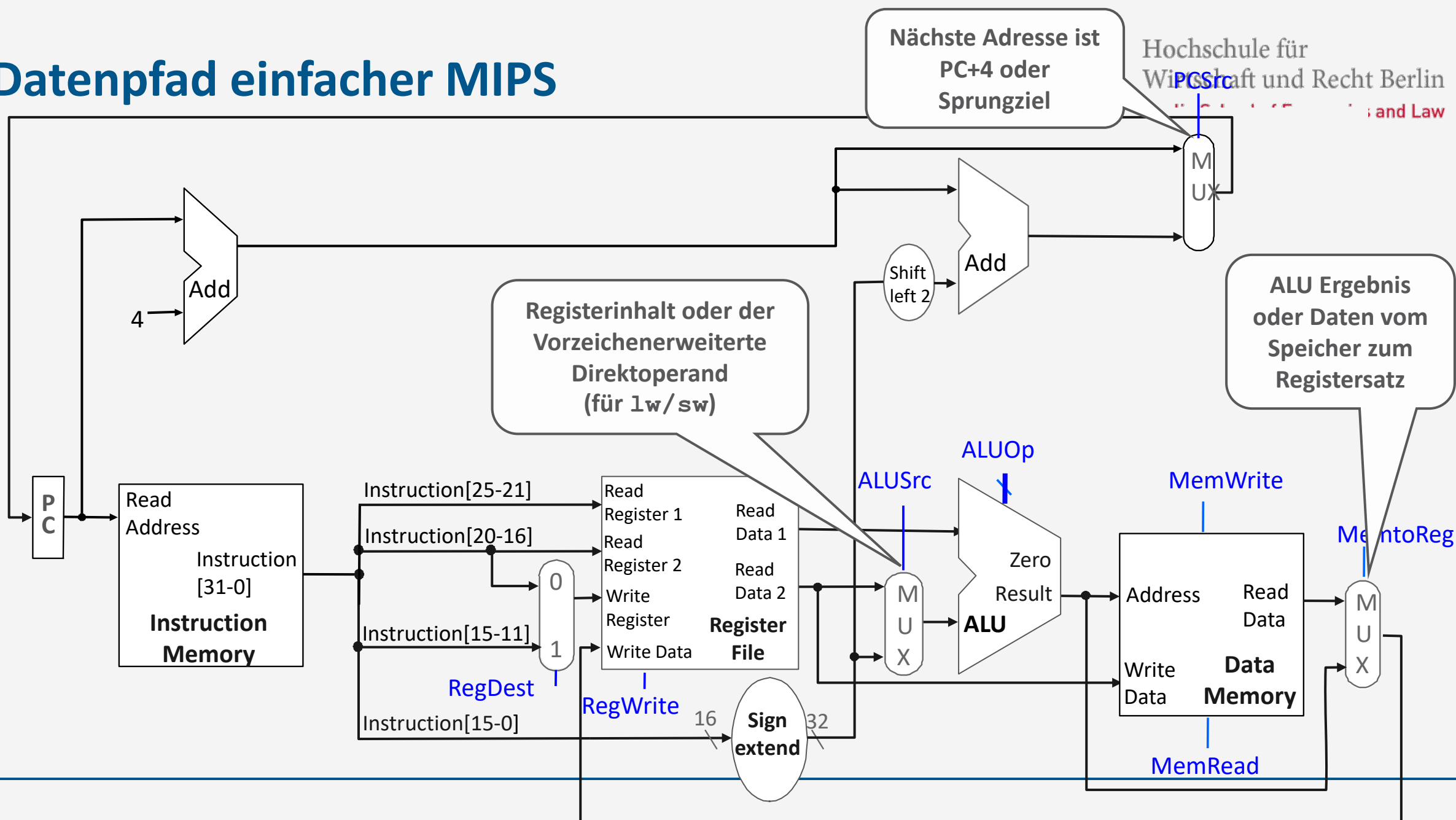



 1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für `slt` und `beq`
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung

- Wählt die **auszuführende Operation der ALU**
- entscheidet, **welche Register geschrieben** werden
- **Kontrolliert den Datenfluss** (Multiplexer)
- Die Information kommt von den obersten und den untersten 6 Bit des Befehls (**Opcode** *op* und **Funktionscode** *func*)
- Beispiel: **add \$8, \$17, \$18**
  - Befehlsformat:



- Zuerst legen wir die ALU-Steuerung fest und dann die Hauptsteuereinheit





- Was muss die ALU machen für
  - Lade/Speicher-Befehle?
  - beq?
  - R-Typ Befehle?

- Was muss die ALU machen für
  - Lade/Speicher-Befehle?
  - beq?
  - R-Typ Befehle?


- addieren
- subtrahieren
- hängt vom Funktionscode ab

# ALU Steuersignale

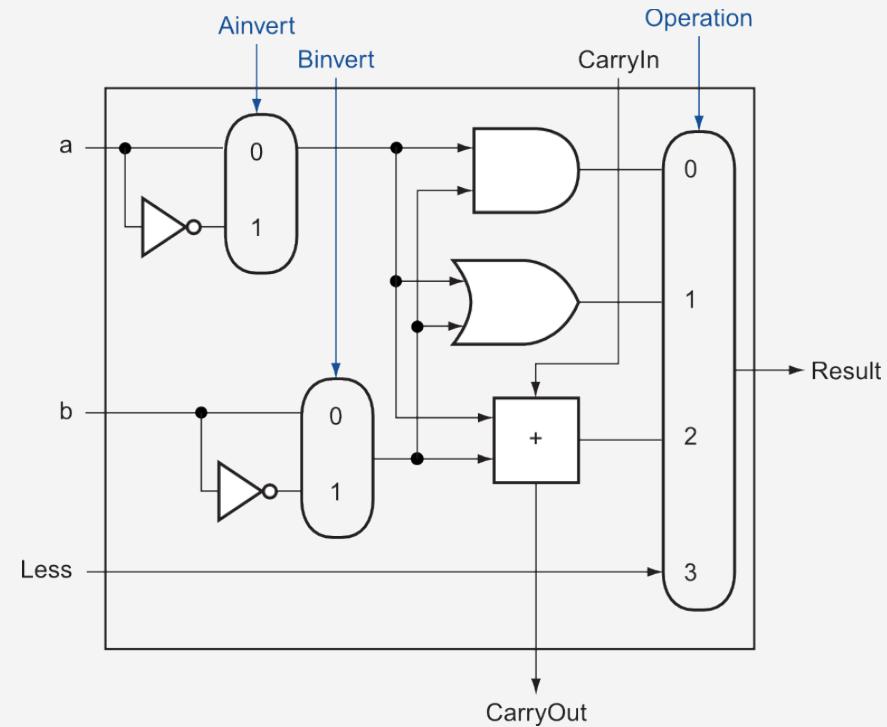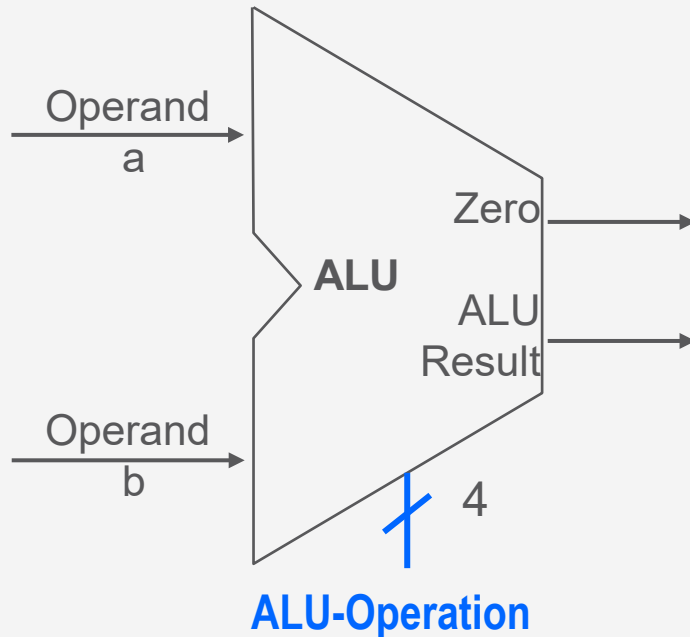

ALU Operation	Steuer-signale
and	0000
or	0001
add	0010
sub	0110
slt	0111
nor	1100

- Die 4 ALU Steuersignale werden aus Opcode und Funktionscode berechnet.
- Achtung: **beq**, **sw**, **lw** haben keinen Funktionscode
- Steuereinheit **Control** berechnet aus den 6 Bit des Opcode ein 2-Bit Steuersignal **ALUOp**, **ALU Control** berechnet **ALU-Operation** aus ALUOp und Funktionscode
  - Addition für **lw**, **sw**  
→ **ALUOp** = 00
  - Subtraktion für **beq**  
→ **ALUOp** = 01
  - Bestimmt durch Funktionscode  
→ **ALUOp** = 10

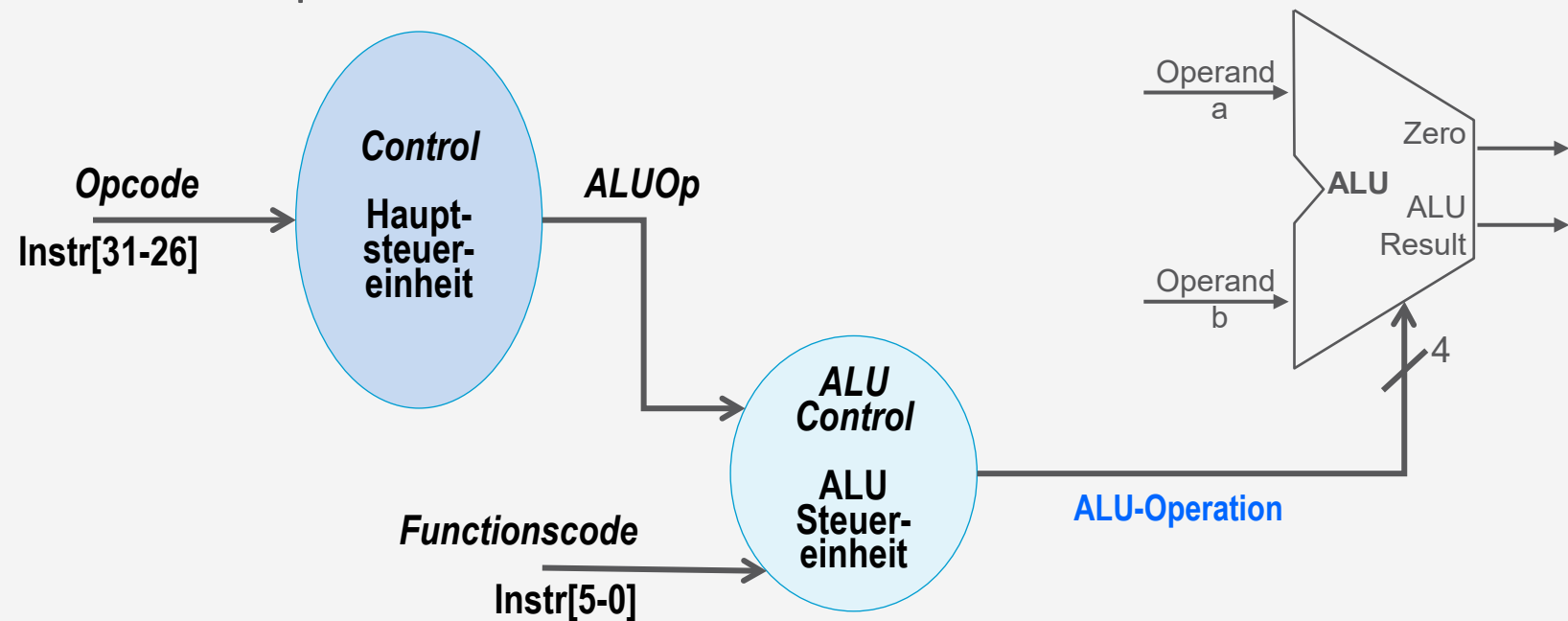

# Spezifikation ALU Steuereinheit




- ALU Steuereinheit kann durch eine Wahrheitstabelle spezifiziert werden:

opcode	funct	ALUOp		Funct field						ALU control signals	Desired ALU action
		ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0		
lw/sw	-	0	0	X	X	X	X	X	X	0010	add
beq	-	0	1	X	X	X	X	X	X	0110	subtract
R-type	add	1	0	X	X	0	0	0	0	0010	add
R-type	sub	1	0	X	X	0	0	1	0	0110	subtract
R-type	and	1	0	X	X	0	1	0	0	0000	and
R-type	or	1	0	X	X	0	1	0	1	0001	or
R-type	slt	1	0	X	X	1	0	1	0	0111	slt


- Ableitung des Schaltnetzes aus der Wahrheitstabelle: Übung für zu hause

# Datenpfad mit Steuerung

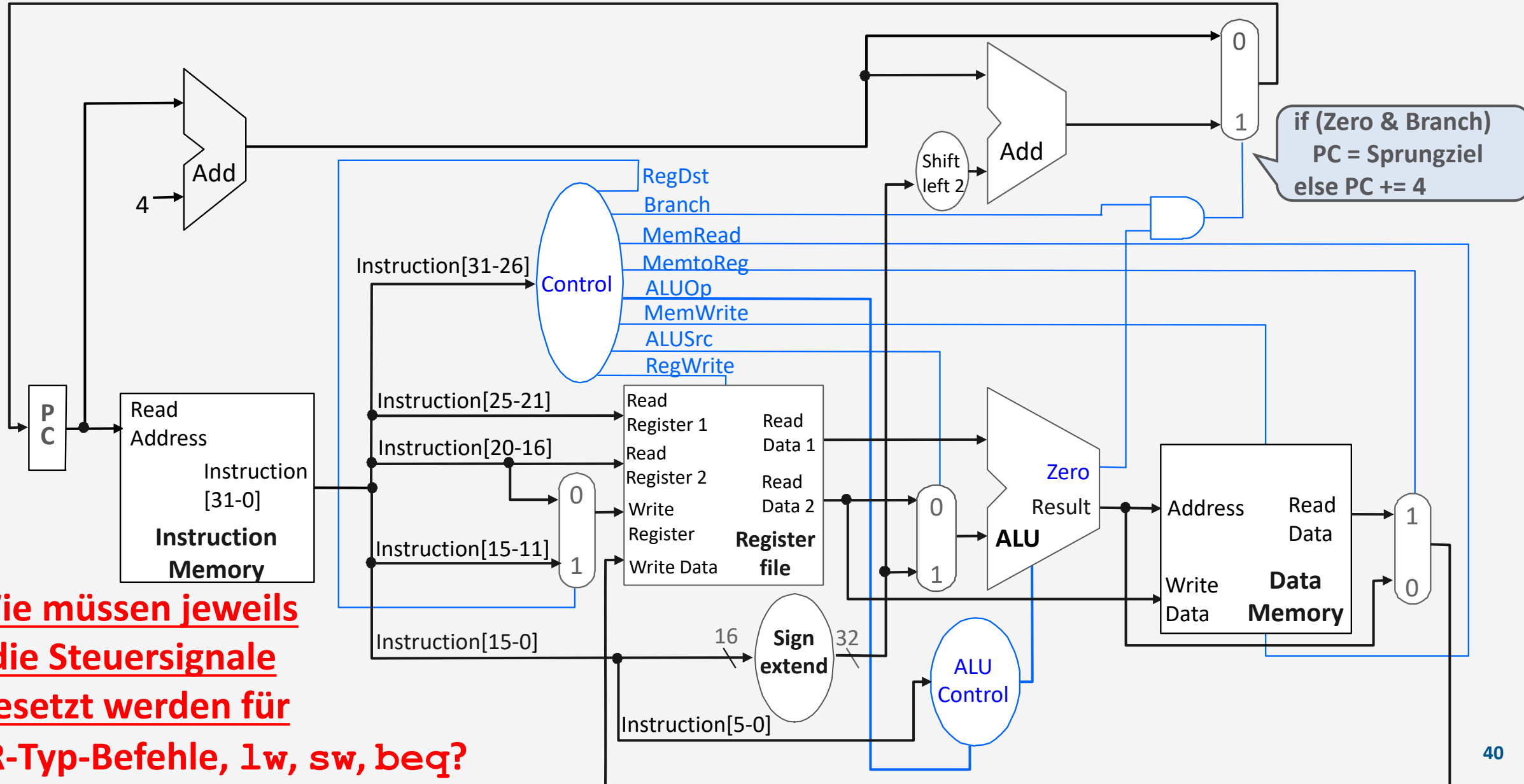

 Wie müssen jeweils  
die Steuersignale  
gesetzt werden für  
R-Typ-Befehle, lw, sw, beq?






# Steuersignale 1w

31-26	25-21	20-16	15-0
op	rs	rt	16-Bit Konstante

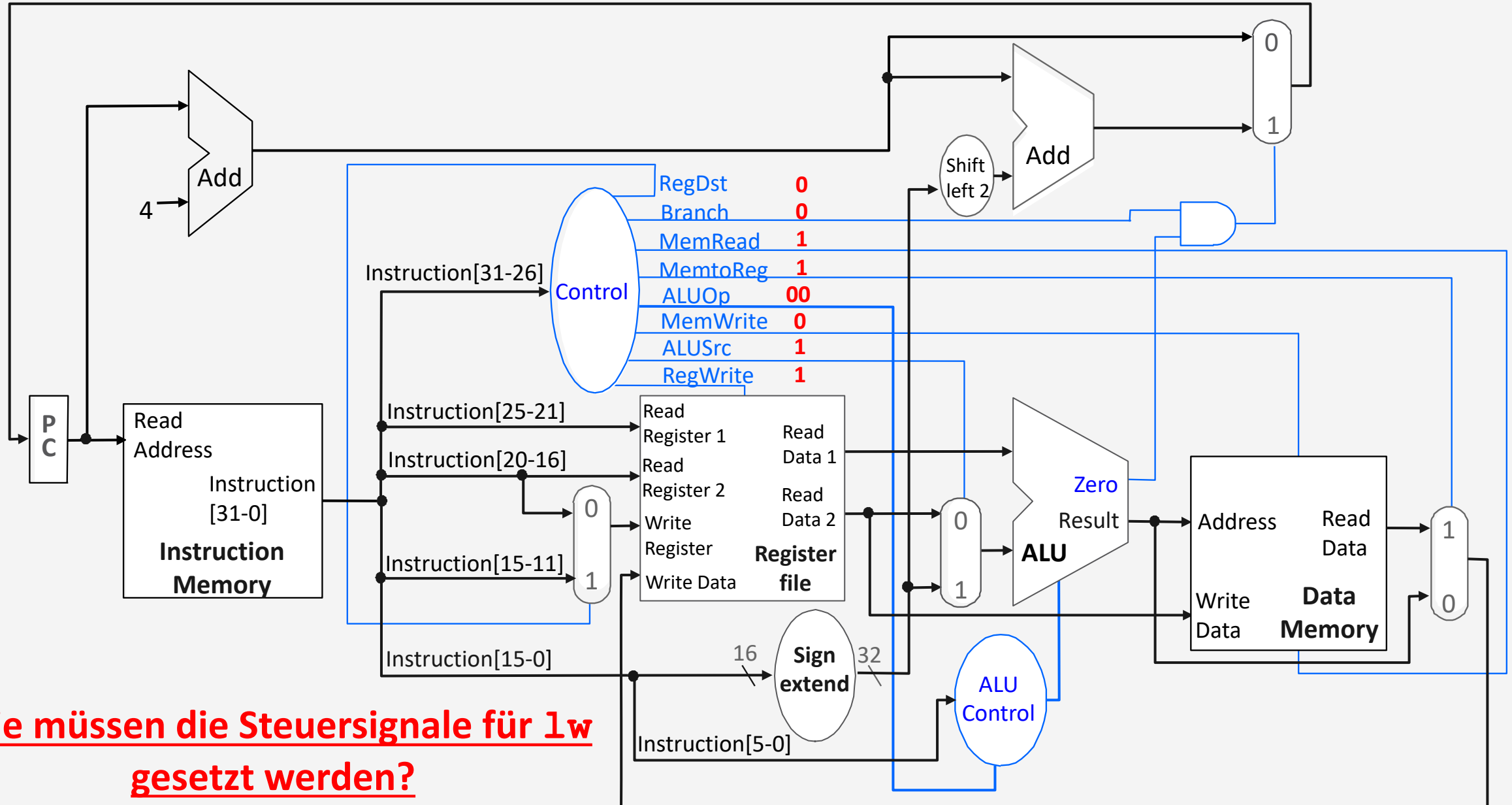Hochschule für  
Berlin School of Economics and Law




Wie müssen die Steuersignale für 1w gesetzt werden?

# Steuersignale sw

31-26	25-21	20-16	15-0
op	rs	rt	16-Bit Konstante

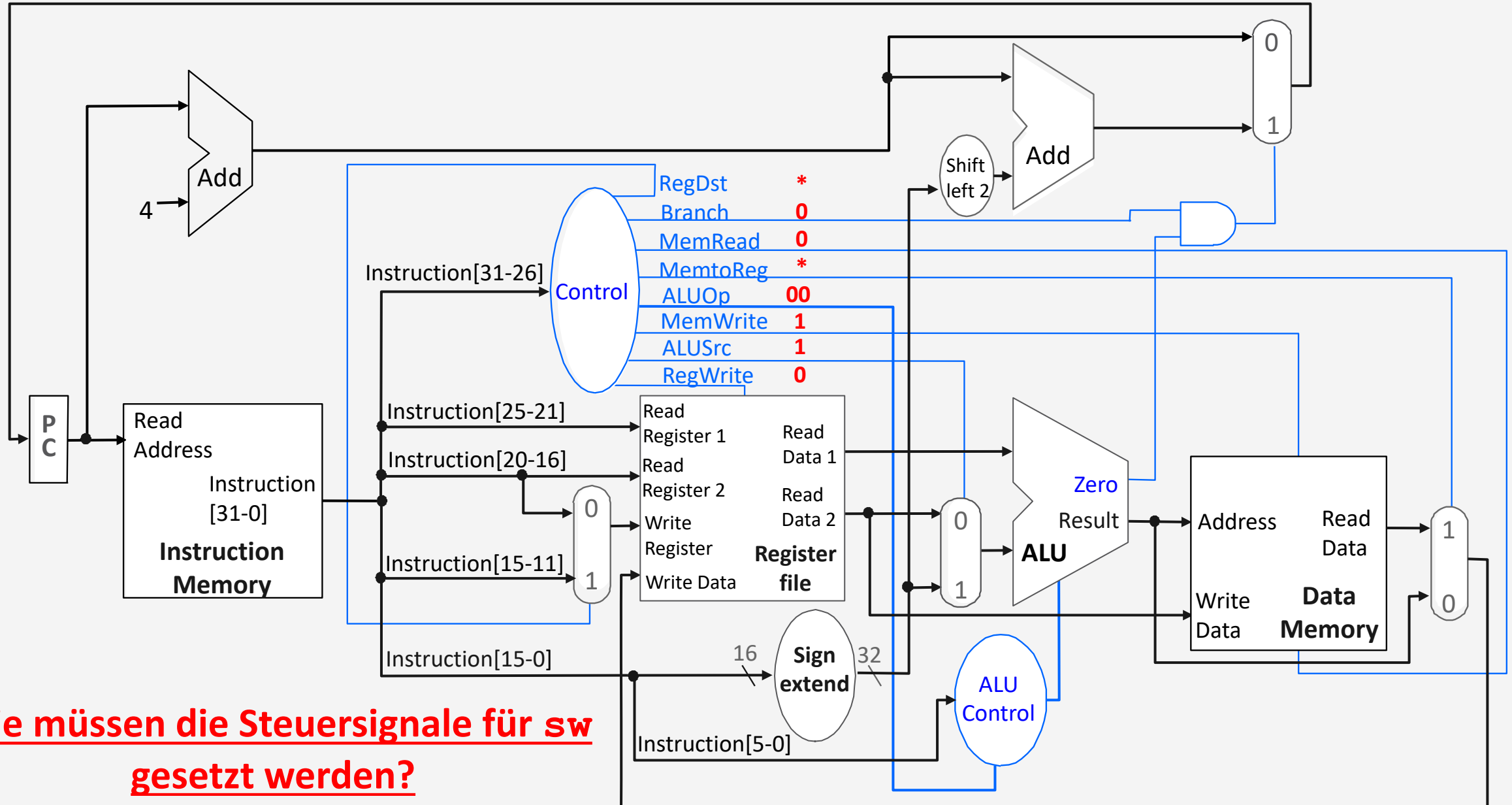Hochschule für  
Berlin School of Economics and Law




**Wie müssen die Steuersignale für sw gesetzt werden?**

# Steuersignale beq

31-26	25-21	20-16	15-0
op	rs	rt	16-Bit Konstante

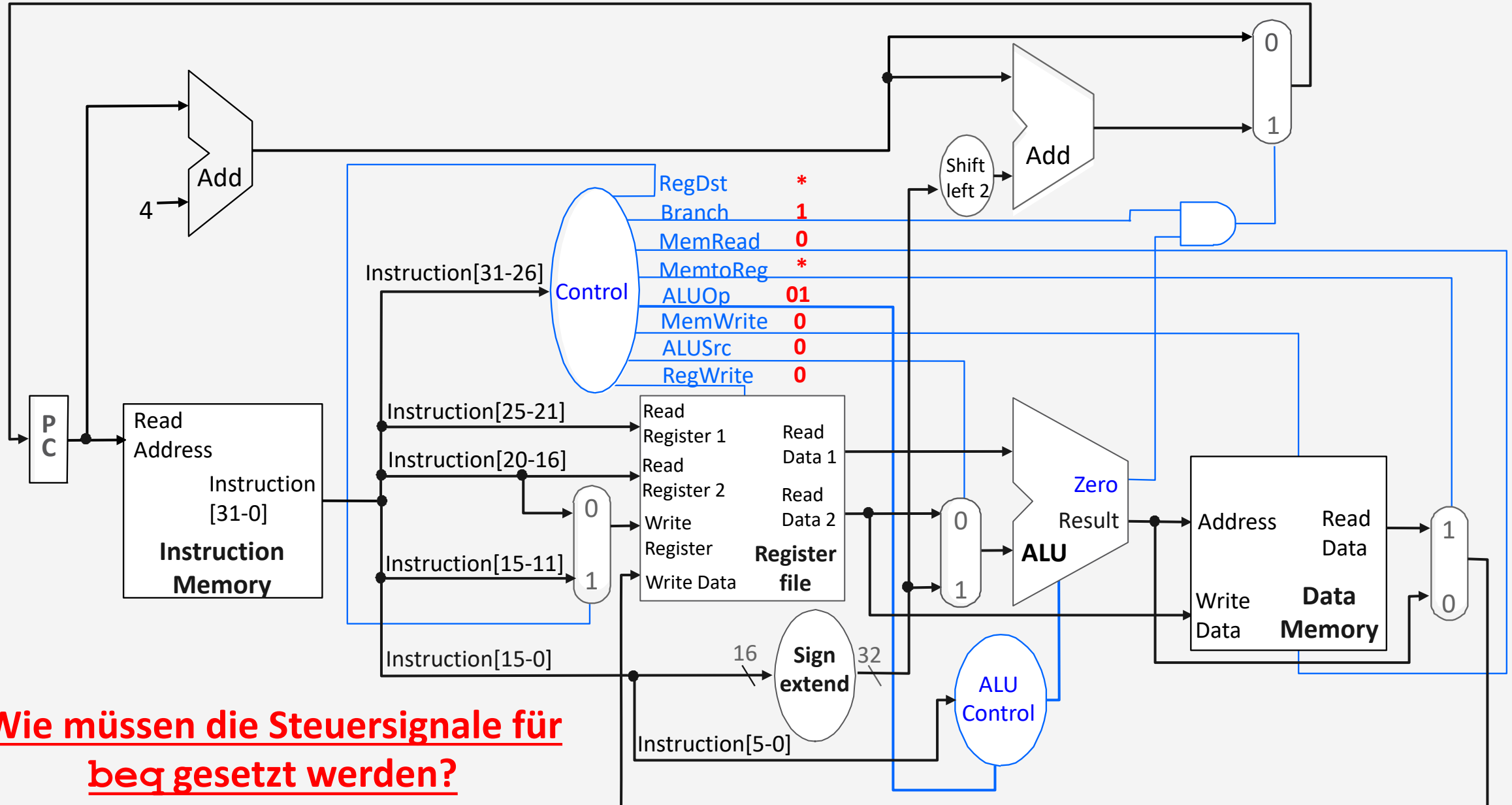Hochschule für  
Berlin School of Economics and Law



**Wie müssen die Steuersignale für beq gesetzt werden?**

# Spezifikation der Hauptsteuereinheit



- Belegung der Steuerleitungen wird ausschließlich durch *Opcode* bestimmt

- R-Typ Befehle

0	rs	rt	rd	shamt	func
---	----	----	----	-------	------

- lw**

35	rs	rt	16-Bit Konstante		
----	----	----	------------------	--	--

- sw**

43	rs	rt	16-Bit Konstante		
----	----	----	------------------	--	--

- beq**

4	rs	rt	16-Bit Konstante		
---	----	----	------------------	--	--

- Steuersignale:

Befehl	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-Format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1

# Mögliche Implementierung der Hauptsteuerereinheit




- Tabelle kann auf eine *Programmable Logic Array (PLA, programmierbare logische Anordnung)* abgebildet werden, die die Steuersignale berechnet.

Befehl	Opcode	RegDst	ALUSrc	...
R-format	000000	1	0	.
lw	100011	0	1	.
sw	101011	X	1	.
beq	000100	X		.

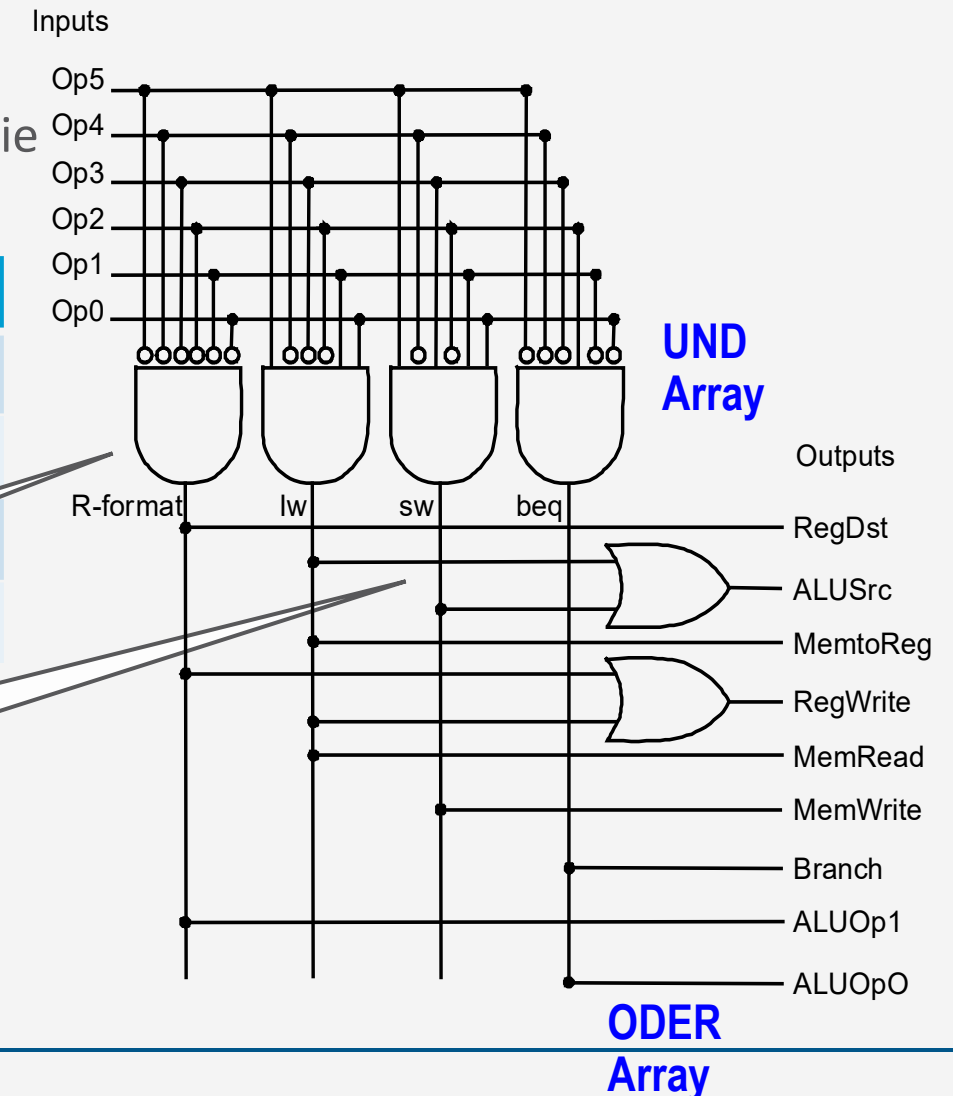- Beispiele:

- **RegDst=1 gdw Opcode=000000 (R-format)**

- **ALUSrc=1 gdw Opcode=100011 (lw) or 101011 (sw)**




# Sprungbefehl (j)

2

26-Bit Adresse

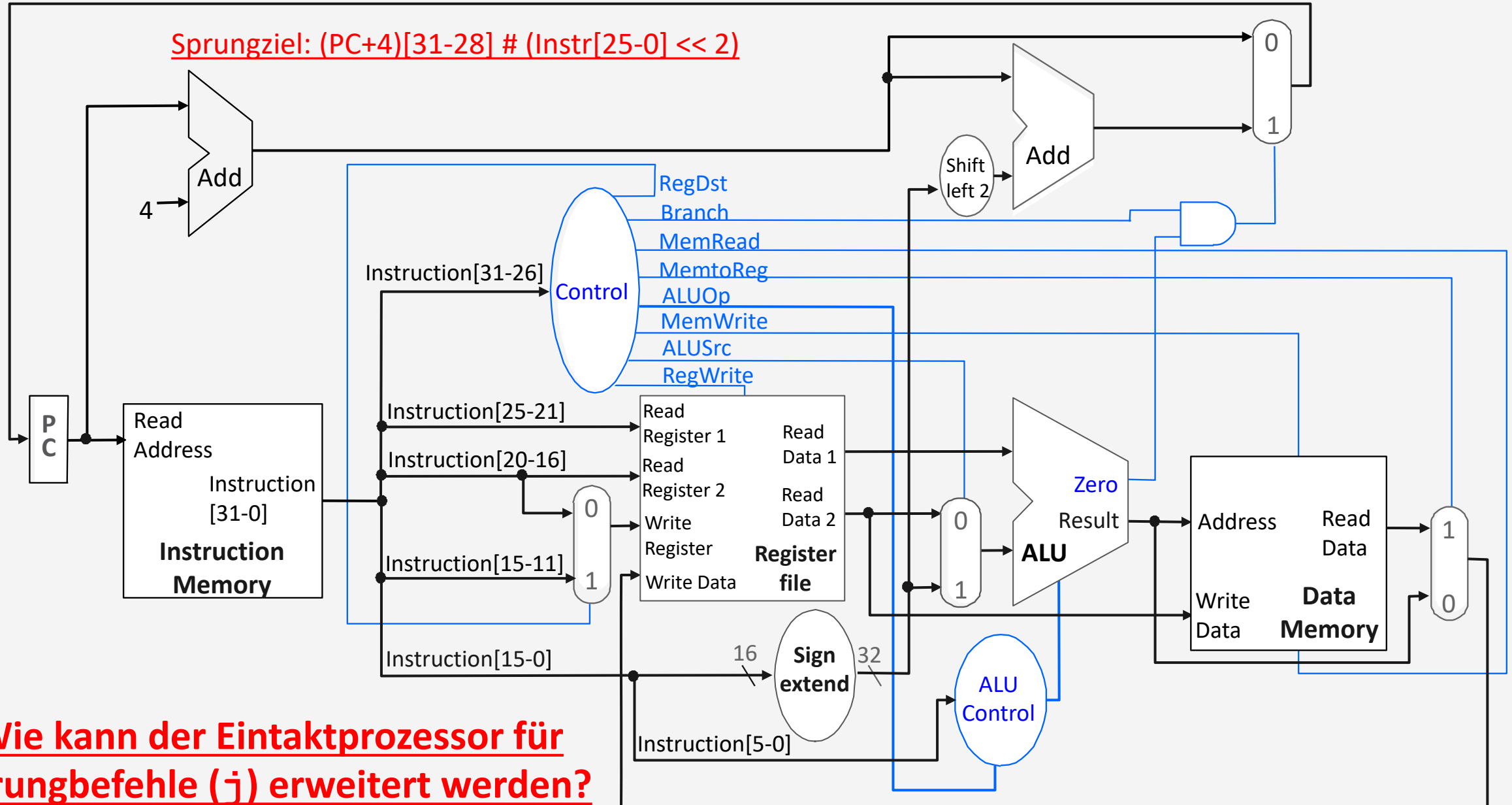Hochschule für  
Berlin School of Economics and Law



Wie kann der Eintaktprozessor für Sprungbefehle (j) erweitert werden?

- Wie kann der Eintaktprozessor erweitert werden, um den Sprungbefehl (j) zu implementieren?
- Sprung-Befehlsformat:
- Zieladresse ist eine Verknüpfung von:
  - Höchstwertigsten 4 Bits von PC+4
  - 26-Bit Adresse im Befehl
  - die Bits 00 (da Wortadresse)
- Was müssen wir können?
  - Zieladresse berechnen:  $(PC+4)[31-28] \# (Instr[25-0] \ll 2)$
  - Selektieren zwischen nächstem PC und Zieladresse
    - wird gesteuert von einem neuen Steuersignal


Verknüpfung der Leitungen

„2-Stellen-nach-links-Shifter“

MUX




# Eintaktprozessor mit Jump

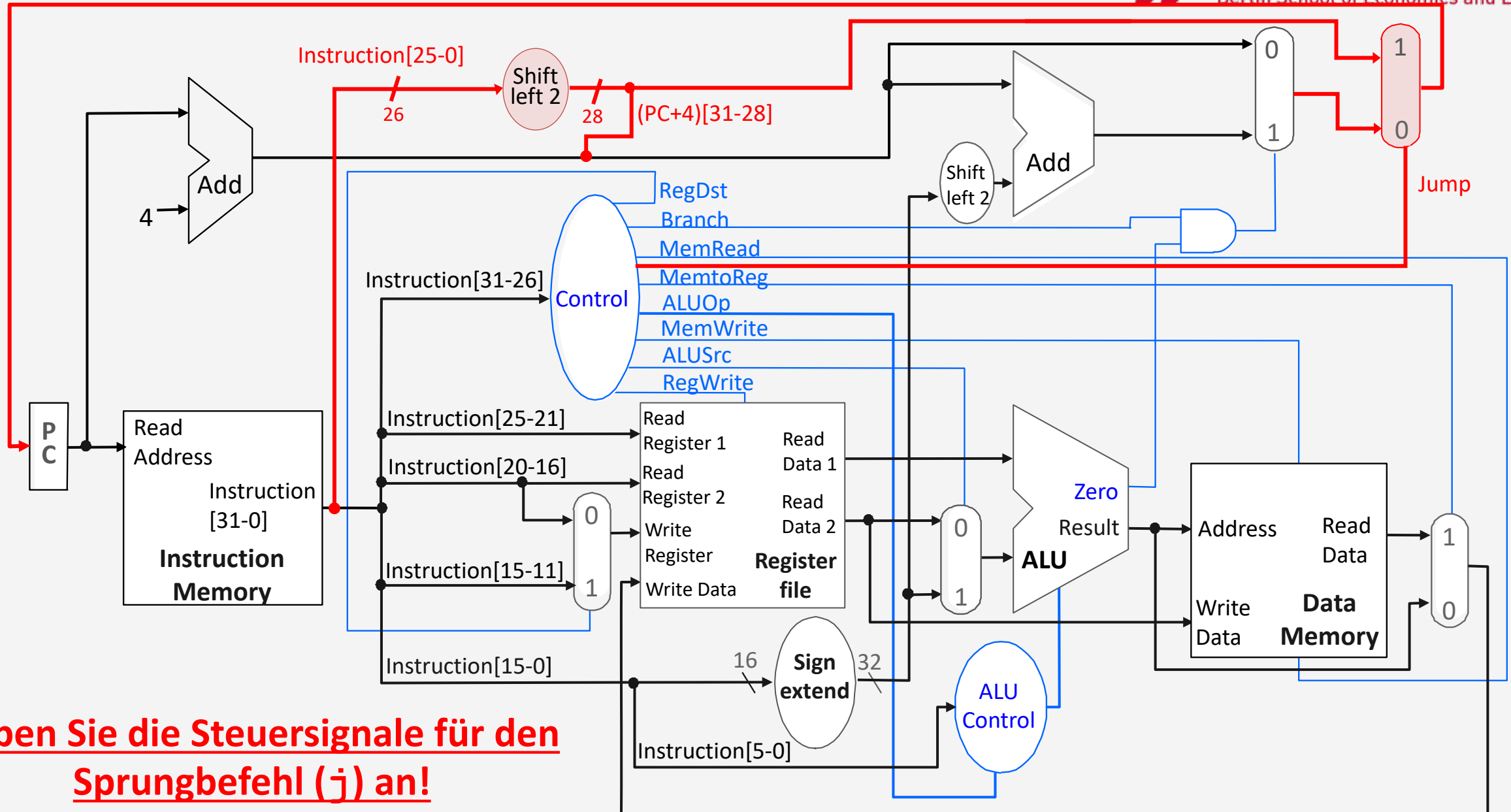

Geben Sie die Steuersignale für den Sprungbefehl (j) an!

# Eintaktprozessor mit Jump

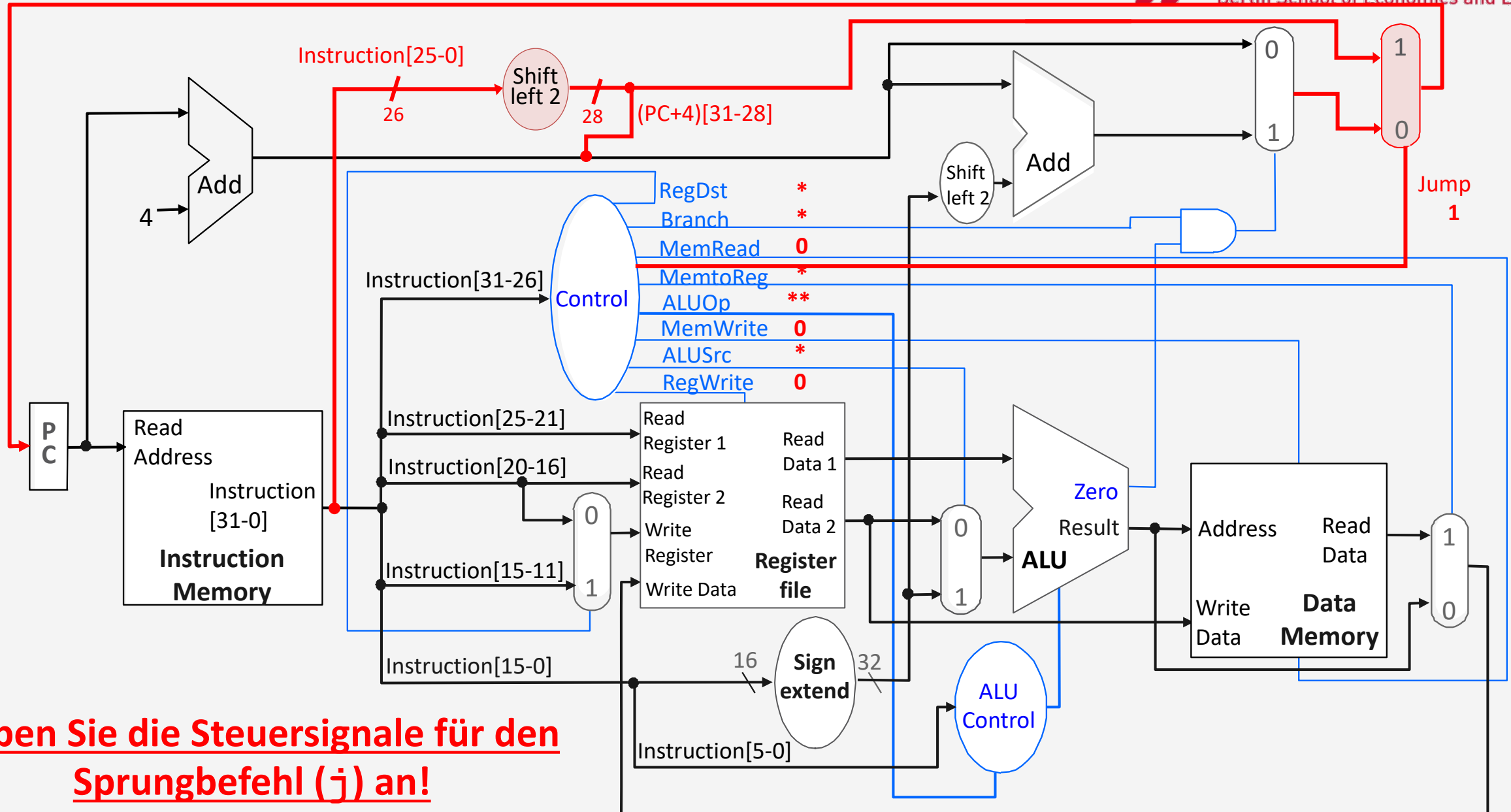

Geben Sie die Steuersignale für den Sprungbefehl (j) an!



- **RegDst=★**; da **j** nicht in den Registerspeicher schreibt, kann **RegDst=★** sein
- **Branch=★**; für **j** wird der obere Eingang des neuen MUX verwendet
- **RegWrite=0**; **j** schreibt nicht in den Registerspeicher
- **Jump=1**; selbstverständlich
- **MemRead=0**; selbst wenn die geladenen Daten verworfen werden, soll kein *cache miss* oder *page fault* provoziert werden
- **Mem2Reg=★**; **j** schreibt nicht in den Registerspeicher
- **ALUOp=★ ★**; Ergebnis der ALU wird verworfen, Operation unerheblich
- **MemWrite=0**; Befehl sollte nicht in den Speicher schreiben (Achtung: auch wenn die ALU-Operation außer Acht gelassen wird, wird von ihr ein Ergebnis produziert)
- **ALUSrc=★**; Ergebnis der ALU wird verworfen, ALU Operation und Input irrelevant
- **RegWrite=0**; **j** schreibt nicht in den Registerspeicher

1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für `slt` und `beq`
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung

 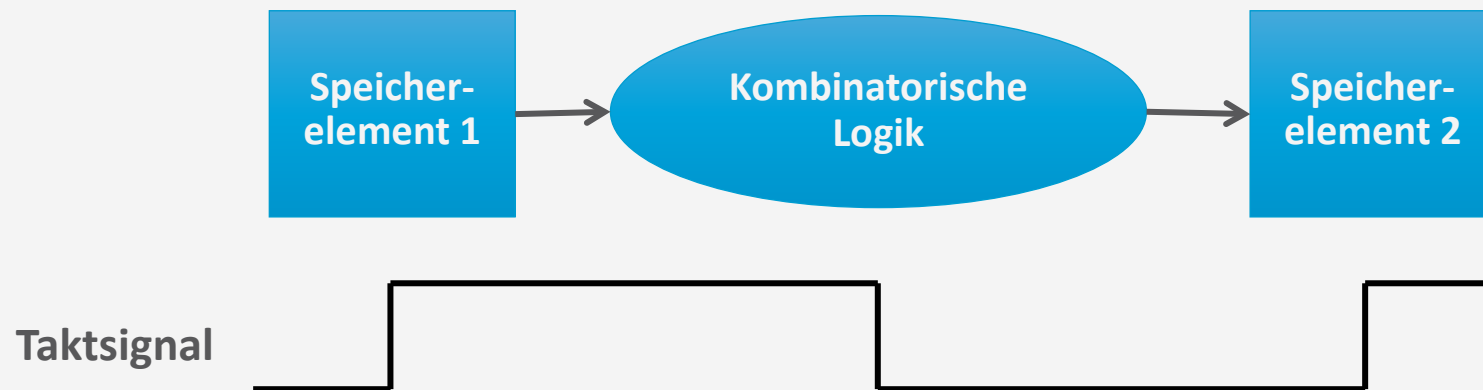
# Zeitverhalten des Eintaktprozessors



- alle kombinatorischen Schaltungen (Steuerung, ALU, Vorzeichenerweiterung, ...) brauchen **Zeit, bis sich das Ergebnis am Ausgang stabilisiert hat**
- Schreib-Signale bestimmen, **ob** geschrieben wird
- Taktsignal (*Clock*) bestimmt, **wann** geschrieben wird
- Taktzeit wird durch den **längsten Pfad der kombinatorischen Logik** bestimmt
- wir vernachlässigen **setup time**  $t_{su}$ , **hold time**  $t_h$  und **propagation delay**  $t_{pd}$



# Taktzeit der Eintakt-Implementierung

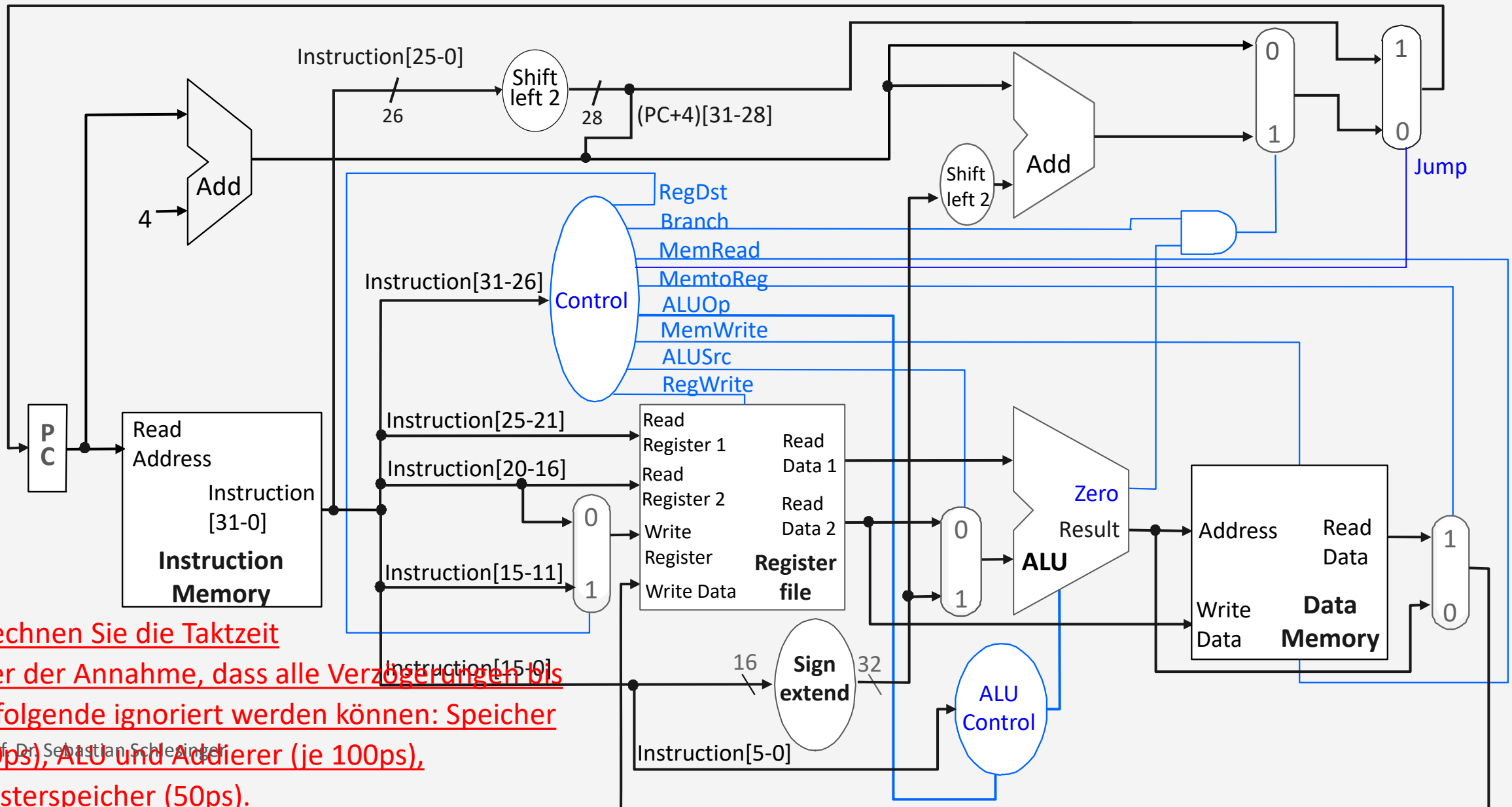

Berechnen Sie die Taktzeit  
unter der Annahme, dass alle Verzögerungen bis  
auf folgende ignoriert werden können: Speicher  
(200ps), ALU und Addierer (je 100ps),  
Registerspeicher (50ps).

# Taktzeit der Eintakt-Implementierung



- Speicher (200ps), ALU & Addierer (100ps), Registerspeicher (50ps)

R-Typ	IM	RF	ALU	RF	400 ps	
lw	IM	RF	ALU	DM	RF	600 ps
sw	IM	RF	ALU	DM	550 ps	
beq	IM	RF	ALU	350 ps		
j	IM	200 ps				

- langsamster Befehl ist **lw** mit 600 ps



- Bewertung der Leistung: Gedankenexperiment
- Wenn eine variable Taktzeit möglich wäre, würden die Instruktionen folgende Zeiten benötigen:
  - R-type: 400 ps, Load: 600 ps, Store: 550 ps, Branch: 350 ps, Jump: 200 ps
- Gegeben sei der folgende Instruktionsmix:
  - 25% loads, 10% stores, 45% R-type, 15% branches, 5% jumps
- Wie hoch ist die „durchschnittliche Befehlszeit“ mit a) fester oder b) variabler Taktzeit?



- Bewertung der Leistung: Gedankenexperiment
- Wenn eine variable Taktzeit möglich wäre, würden die Instruktionen folgende Zeiten benötigen:
  - R-type: 400 ps, Load: 600 ps, Store: 550 ps, Branch: 350 ps, Jump: 200 ps
- Gegeben sei der folgende Instruktionsmix:
  - 25% loads, 10% stores, 45% R-type, 15% branches, 5% jumps
- Wie hoch ist die „durchschnittliche Befehlszeit“ mit a) fester oder b) variabler Taktzeit?
  - a)  $DB_{\text{fest}} = 600 \text{ ps}$
  - b)  $DB_{\text{var}} = 0.25 \cdot 600 + 0.1 \cdot 550 + 0.45 \cdot 400 + 0.15 \cdot 350 + 0.05 \cdot 200 = 447.5 \text{ ps}$
- Implementierung mit variabler Taktzeit wäre  $600/447.5 = 1.34$  Mal schneller
- theoretischer (!) Performanzverlust von 34 % durch die Eintakt-Implementierung




- Probleme des Eintaktprozessors
  - Komplexere Befehle wie Gleitkomma-Instruktionen würden Taktzeit noch weiter erhöhen
  - Verschwendung von Chipfläche: Hardware-Ressourcen (z. B. ALU + Addierer) müssten repliziert werden
- Mögliche Lösung
  - Kürzere Taktzeit (aber wie?)
  - Unterschiedliche Befehle dauern unterschiedliche Anzahl von Taktzyklen
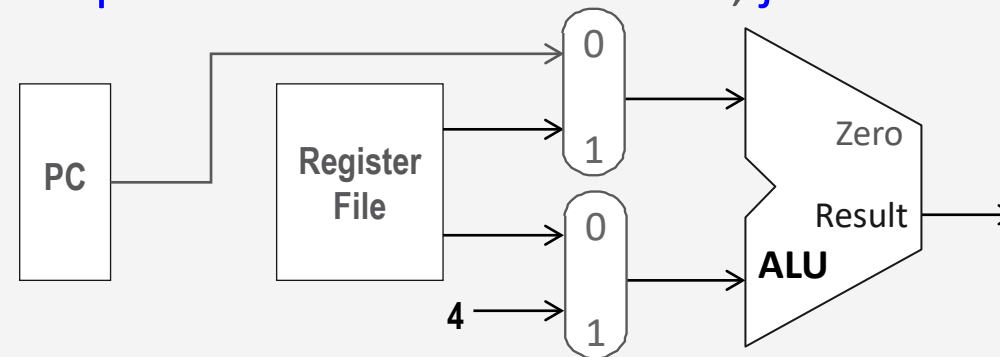
# Eine mögliche Lösungsidee



- kürzere Taktzeit wählen
- verschiedene Befehle mit unterschiedlicher Anzahl von „Schritten“
  - jeder Schritt 1 Takt.
- Beispiel:
  - Schritt 1: Lese Befehl aus dem Speicher und ALU inkrementiert PC
  - Schritt 2: Lese Registerdatei und ALU berechnet Sprungadresse
  - Schritt 3: . . .
- Eine Einheit kann **mehrmals pro Befehl** benutzt werden, **jedoch zu verschiedenen Takten**.



1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für **slt** und **beq**
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung

# Was sind die Schritte?

  
Hochschule für  
Wirtschaftswissenschaften Berlin  
Berlin School of Economics and Law

Welche Schritte werden jeweils für einen  
Befehl benötigt? Was geschieht genau in  
den einzelnen Schritten?

# Was sind die Schritte?

Welche Schritte werden jeweils für einen Befehl benötigt? Was geschieht genau in den einzelnen Schritten?

- Ausführung auf Eintaktprozessor:

R-type

IM	RF	ALU	RF
----	----	-----	----

lw

IM	RF	ALU	DM	RF
----	----	-----	----	----

sw

IM	RF	ALU	DM
----	----	-----	----

beq

IM	RF	ALU
----	----	-----

j

IM
----

R-Type

lw, sw

beq

Befehl Holen	Reg. lesen	Ausführung	Register schreiben	
		Adress- berechnung	Speicherzugriff	Register schreiben
		Sprung		

- **Register-Transfer-Ebene** (*Register Transfer Level*, RTL)
  - sehr wichtige Abstraktionsebene in der Modellierung von integrierten Schaltkreisen.
  - Beim Entwurf auf dieser Ebene wird das System durch die **Transfers** zwischen den **Registern** spezifiziert.
  - Register können i. Allg. sowohl für (Assembly)-Programmierer sichtbare Register (wie \$0 , \$1 , . . . ) als auch Prozessor-interne Register (PC, ALUOut, ...) sein
  - Schreibweise (**Mikrobefehle**):

**PC <= PC + 4**

**A <= Reg[Addr]**

**B <= Memory[Addr]**

## 1. Instruction Fetch

- PC als Speicheradresse um nächsten Befehl zu holen
- wichtig: den **Befehl müssen wir jetzt zwischenspeichern**, um ihn im nächsten Takt weiter verwenden zu können  $\Rightarrow$  **Instruktionsregister IR**
- außerdem können wir jetzt schon PC mit 4 inkrementieren

```
IR <= Memory[PC];  
PC <= PC + 4;
```

## 2. Instruction Decode / Register Fetch

- Lese Register **rs** und **rt**, falls benötigt

```
A <= Reg[IR[25:21]]; B <= Reg[IR[20:16]];
```

- Berechne Sprungadresse, falls benötigt

```
ALUOut <= PC + (sign-extend(IR[15:0])<<2);
```



# Befehl ausführen



R-Type	Befehl Holen	Reg. lesen	Ausführung	Register schreiben	
lw, sw			Adress- berechnung	Speicherzugriff	Register schreiben
beq			Sprung		

## 3. Execute

- Berechnung der Speicheradresse für Lade- und Speicherbefehle:

**$ALUOut \leq A + \text{sign-extend}(IR[15:0])$  ;**

- R-type:

**$ALUOut \leq A \text{ op } B$  ;**

- Branch:

**$\text{if } (A==B) \text{ PC} \leq ALUOut$  ;**

- Sprungzieladresse in ALUOut wurde im vorigen Schritt berechnet

- Jump:  **$\text{PC} \leq \{PC[31:28], (IR[25:0] \ll 2)\}$**



## 4. Memory Access / Write Back

- Register für **lw** um geladene Daten zwischenspeichern: **MDR** (Memory Data Register)  
**lw: MDR <= Memory[ALUOut] ;**
- **sw: Memory[ALUOut] <= B ;**
- R-Befehle werden abgeschlossen: **Reg[IR[15-11]] <= ALUOut ;**

## 5. Write Back

- Ladebefehle werden abgeschlossen: **Reg[IR[20-16]] <= MDR ;**

1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für **slt** und **beq**
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung



- Datenpfad: Umsetzung der **Mikrobefehle in Hardware**
- **Blockschaltbild**: benötigte Hardware (**Register, Speicher, ALU, ...**) und deren **Verbindungen**
- **Multiplexer** fügen die Teile des Datenpfades zusammen und ermöglichen Steuerung, welcher Teil ausgeführt werden soll

**Entwerfen Sie den Datenpfad für den Mehrzyklenprozessor!**

## Hinweise:

1. Blättern Sie in den Folien gern noch mal zurück, um sich die einzelnen Schritte (und ggf. den Datenpfad des Eintaktprozessors) nochmal anzuschauen.
2. Setzen Sie zunächst den 1. Schritt (Instruction Fetch) um und **erweitern Sie das Blockschaltbild schrittweise**.
3. Setzen Sie Hardware sparsam ein! Insbesondere soll hier **nur ein Speicher** für Befehle und Daten sowie **nur eine ALU** (und keine zusätzlichen Addierer) verwendet werden.

## 1. Instruction Fetch

- PC am Speicher anlegen, um Befehl ins Instruktionsregister zu speichern
- Inkrementiere PC mit 4 und speichere Ergebnis zurück in den PC

```
IR <= Memory[PC] ;
```


```
PC <= PC + 4 ;
```

# Befehl holen und PC erhöhen



1. Instruction Fetch: Befehl holen:  $IR \leq \text{Memory}[PC]$  ;


PC erhöhen:  $PC \leq PC + 4$  ;

 

# Befehl holen und PC erhöhen



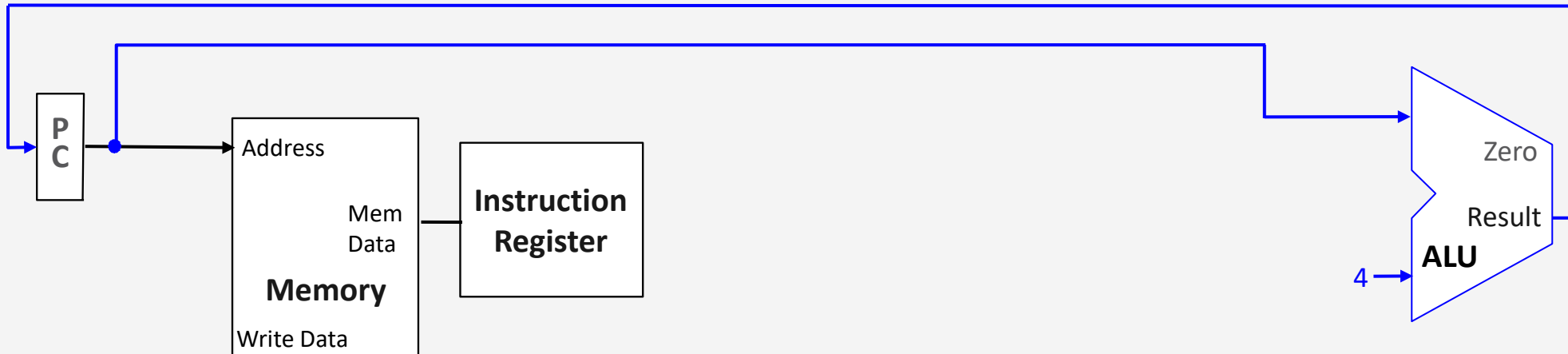1. Instruction Fetch: Befehl holen:  $IR \leftarrow \text{Memory}[PC]$  ;  
PC erhöhen:  $PC \leftarrow PC + 4$  ;





## 2. Instruction Decode

- Lese Register **rs** und **rt**, falls benötigt

**A <= Reg[IR[25:21]] ; B <= Reg[IR[20:16]] ;**

- Berechne Sprungadresse, falls benötigt

**ALUOut <= PC + (sign-extend(IR[15:0])<<2) ;**




# Befehl dekodieren und Register lesen


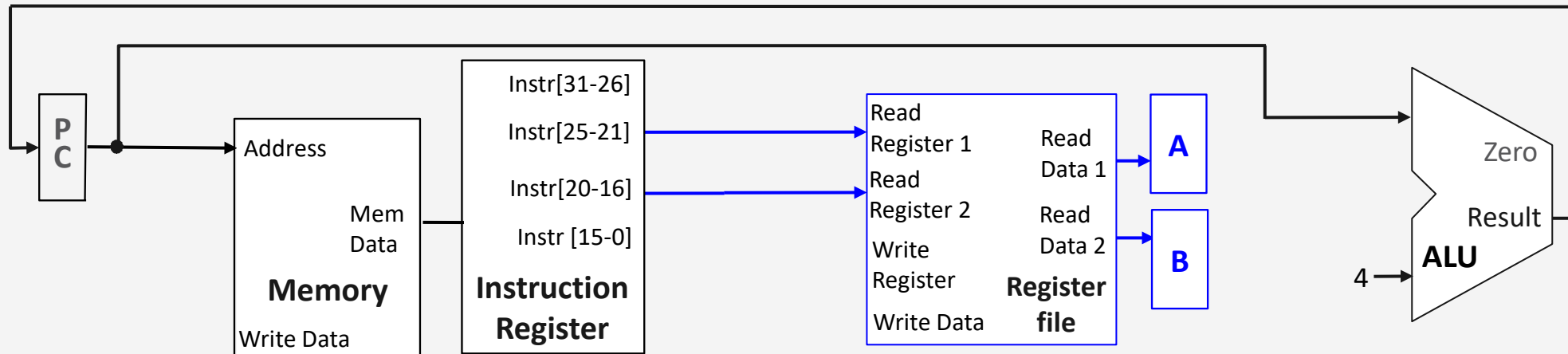
## 2. Instruction Decode:

Register lesen:  $A \leq \text{Reg}[\text{IR}[25:21]] ; B \leq \text{Reg}[\text{IR}[20:16]] ;$

Sprungziel berechnen:  $\text{ALUOut} \leq \text{PC} + (\text{sign-extend}(\text{IR}[15:0]) \ll 2) ;$




# Befehl dekodieren und Register lesen


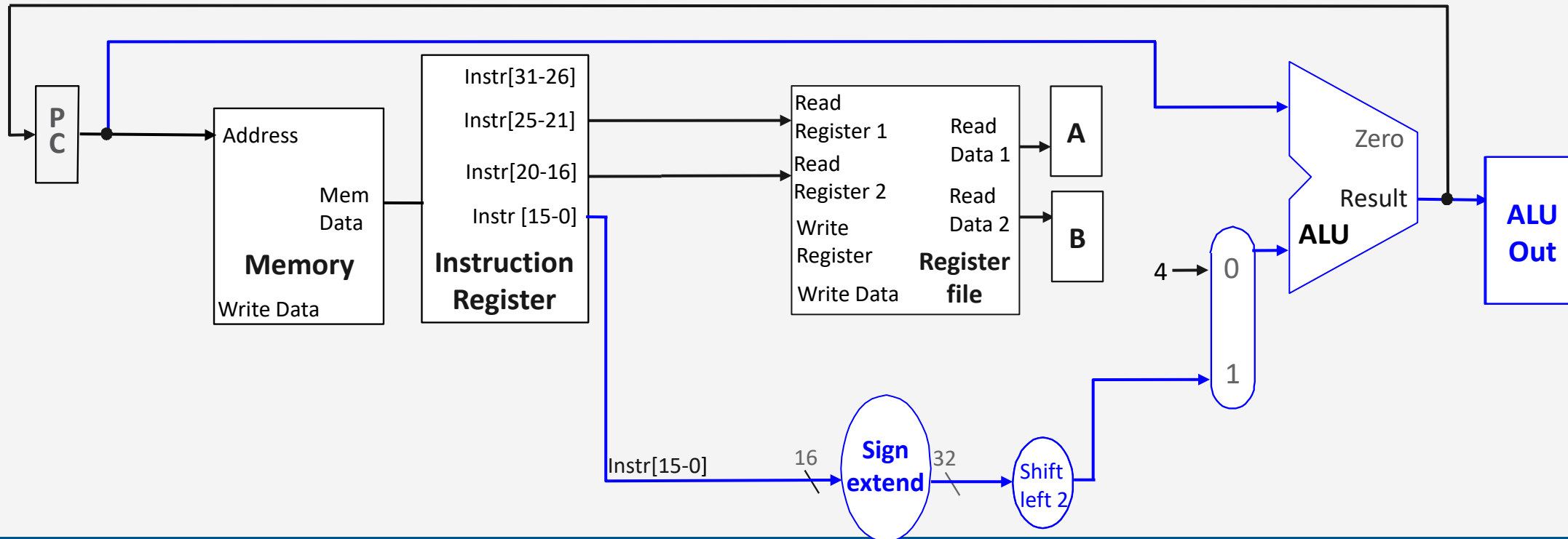
## 2. Instruction Decode (**beq**):

Register lesen:  $A \leq \text{Reg}[\text{IR}[25:21]] ; B \leq \text{Reg}[\text{IR}[20:16]] ;$

Sprungziel berechnen:  $\text{ALUOut} \leq \text{PC} + (\text{sign-extend}(\text{IR}[15:0]) \ll 2) ;$



# Befehl ausführen



R-Typ	Befehl Holen	Reg. lesen	Ausführung	Register schreiben	
lw, sw			Adress- berechnung	Speicherzugriff	Register schreiben
beq			Sprung		

## 3. Execute

- R-Typ Befehle:

**$ALUOut \leftarrow A \text{ op } B;$**

- Berechnung der Speicheradresse für Lade- und Speicherbefehle:

**$ALUOut \leftarrow A + \text{sign-extend}(IR[15:0]);$**

- Branch:

**$\text{if } (A == B) \text{ PC} \leftarrow ALUOut;$**


- Sprungzieladresse in ALUOut wurde im vorigen Schritt berechnet

- Jump:  **$\text{PC} \leftarrow \text{PC}[31:28] \# (IR[25:0] \ll 2);$**

# Ausführung (R-Befehle)



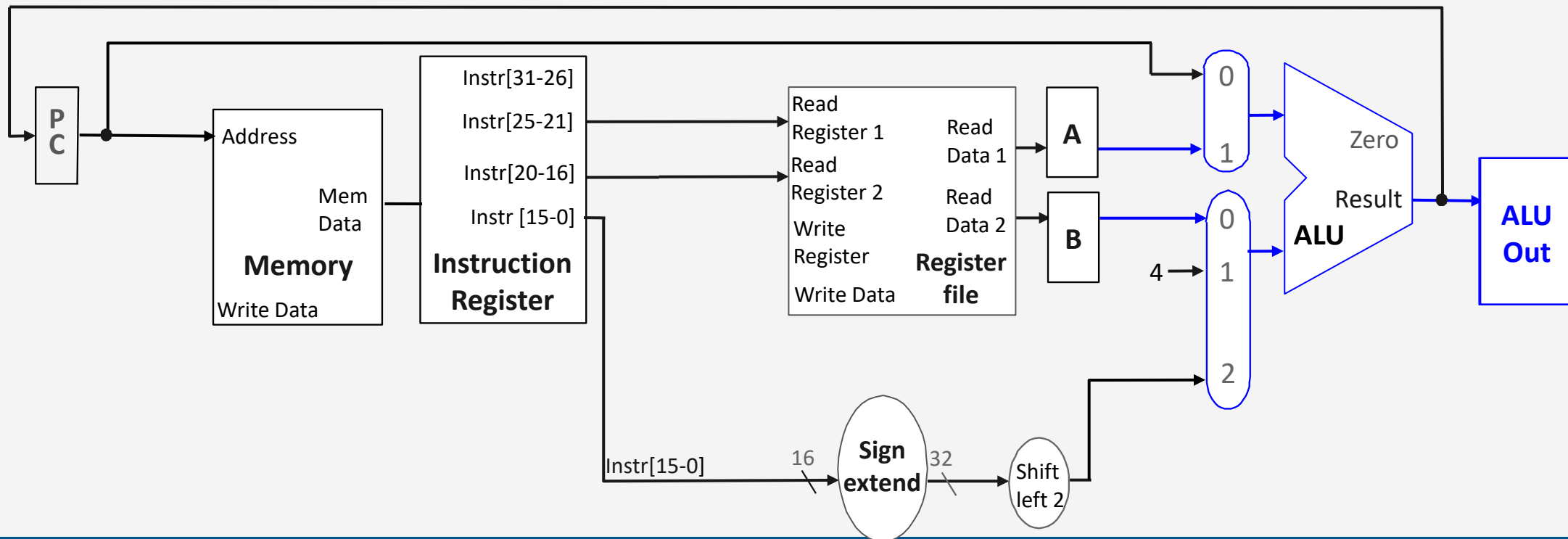- 3. Execute (R-Typ): Ergebnis berechnen: **ALUOut**  $\leftarrow$  **A** op **B**;




# Ausführung (Lade- und Speicherbefehle)


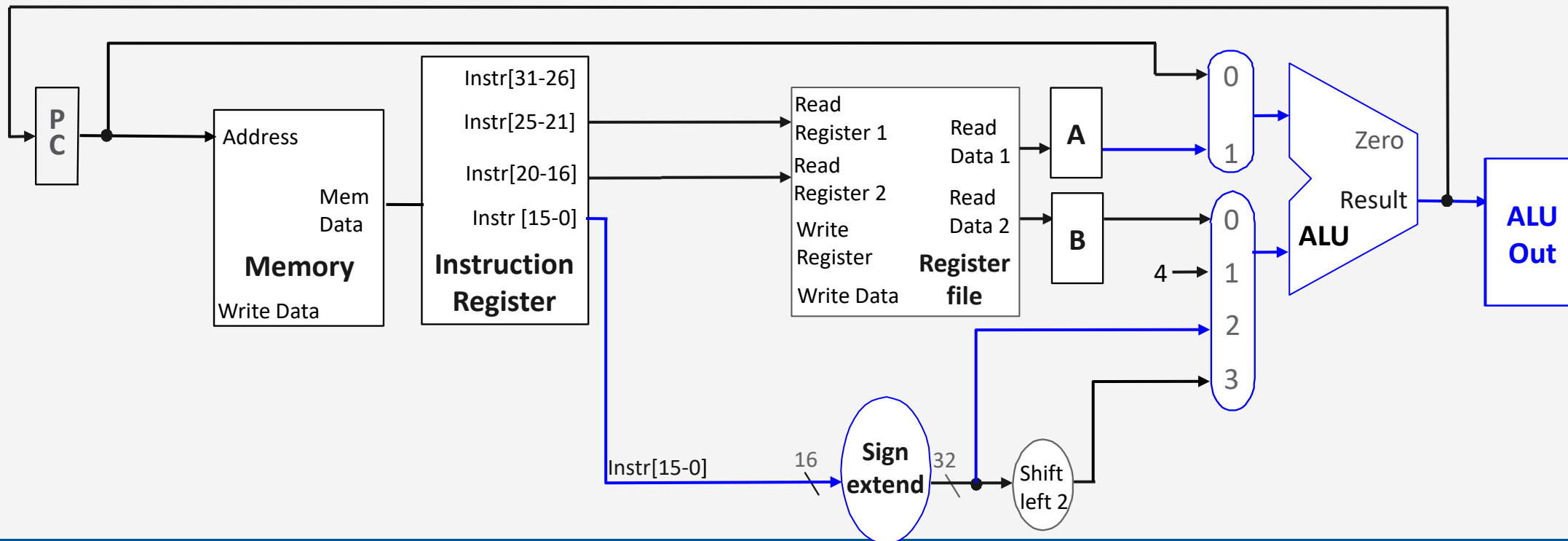
## ■ 3. Execute (lw, sw):


Speicheradresse berechnen:  $ALUOut \leftarrow A + \text{sign-extend}(IR[15:0])$  ;



# Ausführung (Sprungbefehle)



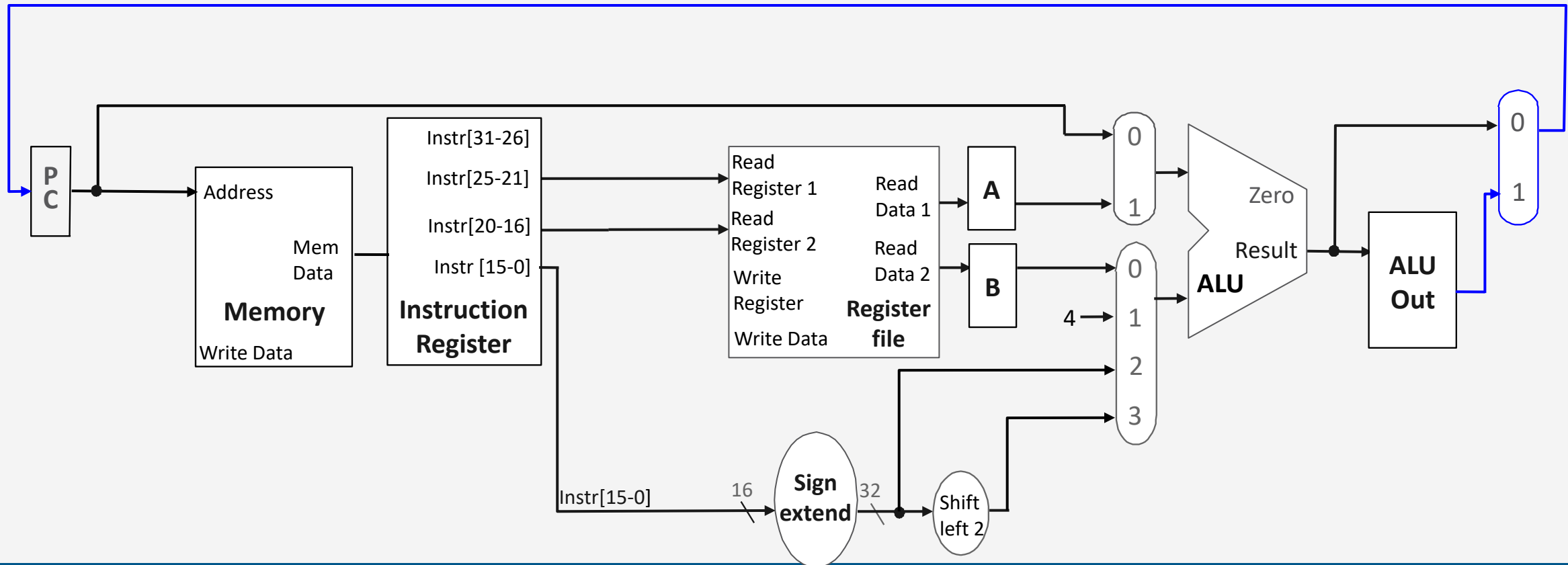
- 3. Execute (**beq**): PC auf Sprungziel setzen: **if (A==B) PC <= ALUOut;**



# Ausführung (Sprungbefehle)



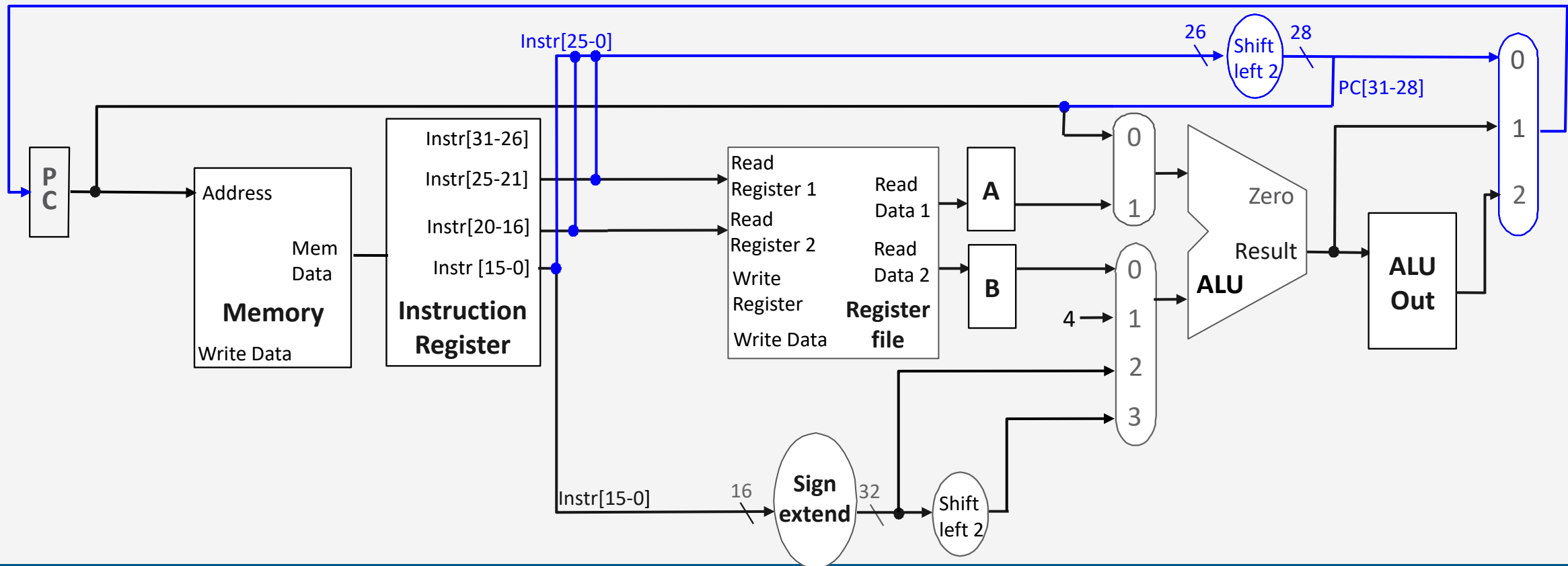- 3. Execute (j): PC auf Sprungziel setzen:  $PC \leftarrow PC[31:28] \# (IR[25:0] \ll 2)$  ;



# Speicherzugriffe und Ergebnisse schreiben



R-Type	Befehl Holen	Reg. lesen	Ausführung	Register schreiben	
<b>lw, sw</b>			Adress- berechnung	Speicherzugriff	Register schreiben
<b>beq</b>			Sprung		

## 4. Memory Access / Write Back

- Register für **lw** um geladene Daten zwischenspeichern: **MDR** (Memory Data Register)
- **lw**: **MDR** **<=** **Memory[ALUOut]** ;
- **sw**: **Memory[ALUOut]** **<=** **B**;
- R-Befehle werden abgeschlossen: **Reg[IR[15-11]]** **<=** **ALUOut**;




# Speicherzugriff (Ladebefehle)


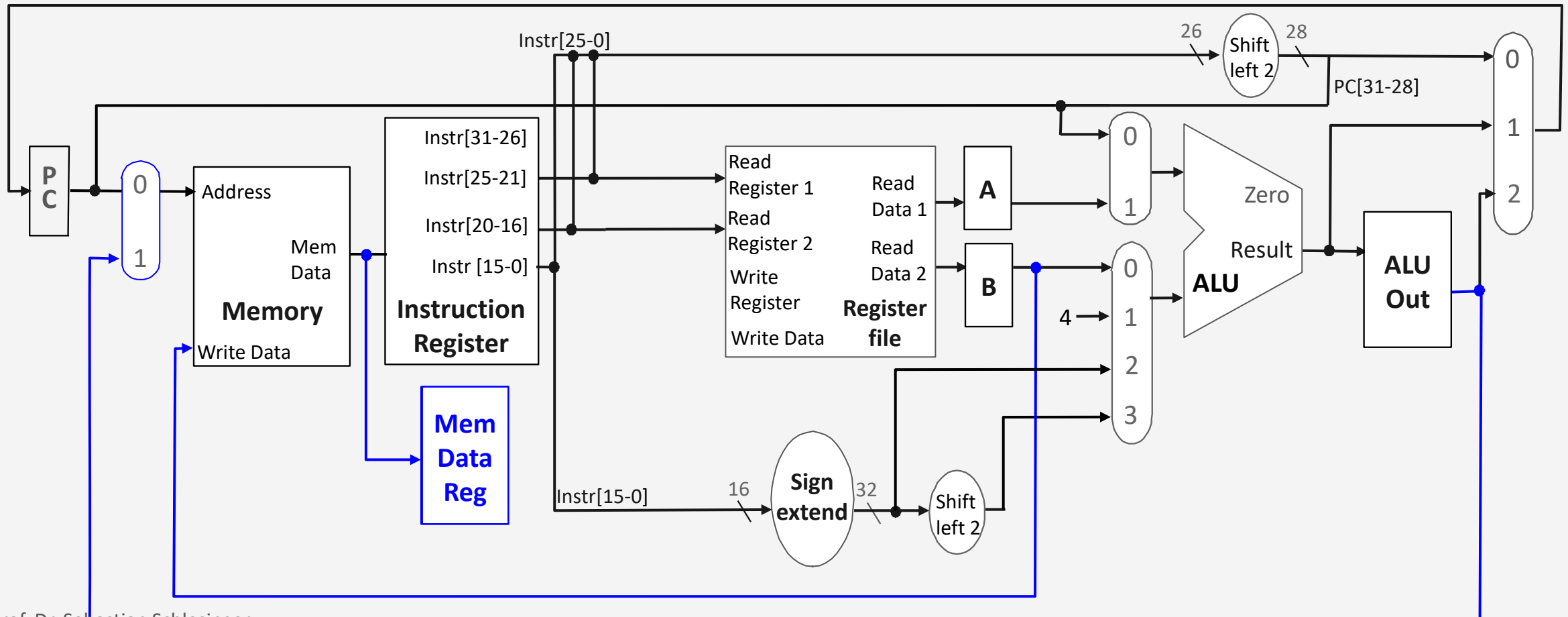
## 4. Memory Access / Write Back (1w):

Wert aus den Speicher laden:  $\text{MDR} \leftarrow \text{Memory}[\text{ALUOut}] ;$




# Speicherzugriff (Speicherbefehle)



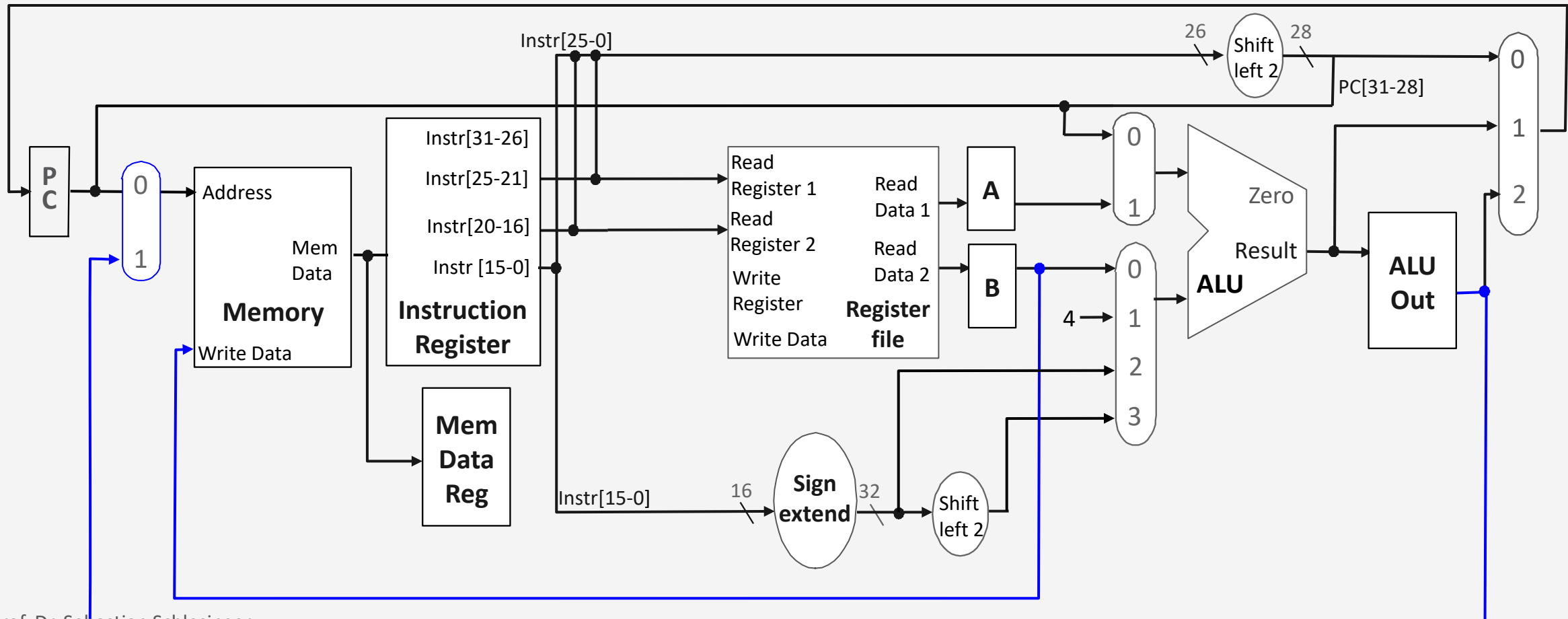
## 4. Memory Access / Write Back (sw):

Ergebnis in den Speicher schreiben: **Memory[ALUOut] <= B;**


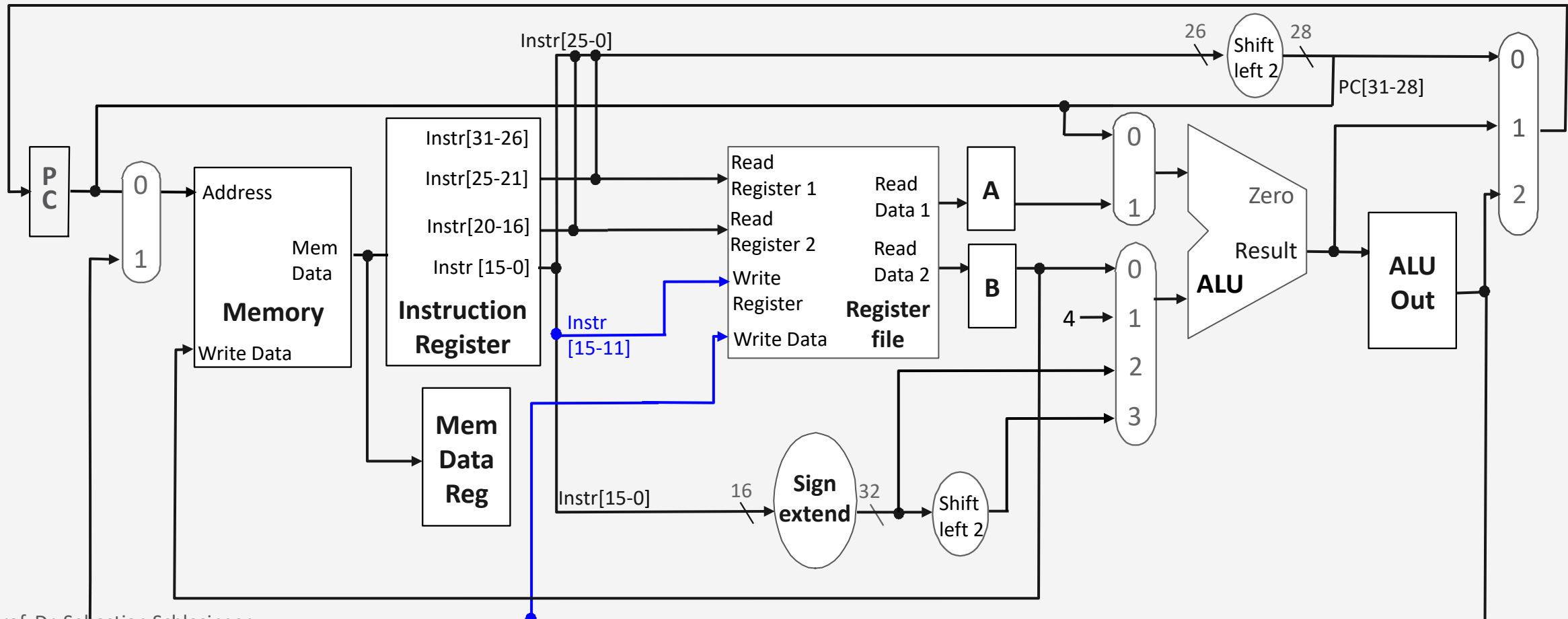
## 4. Memory Access / Write Back (R-Type):


Ergebnisse schreiben: **Reg[IR[15-11]] <= ALUOut;**




# Befehlsabschluss für Ladebefehle



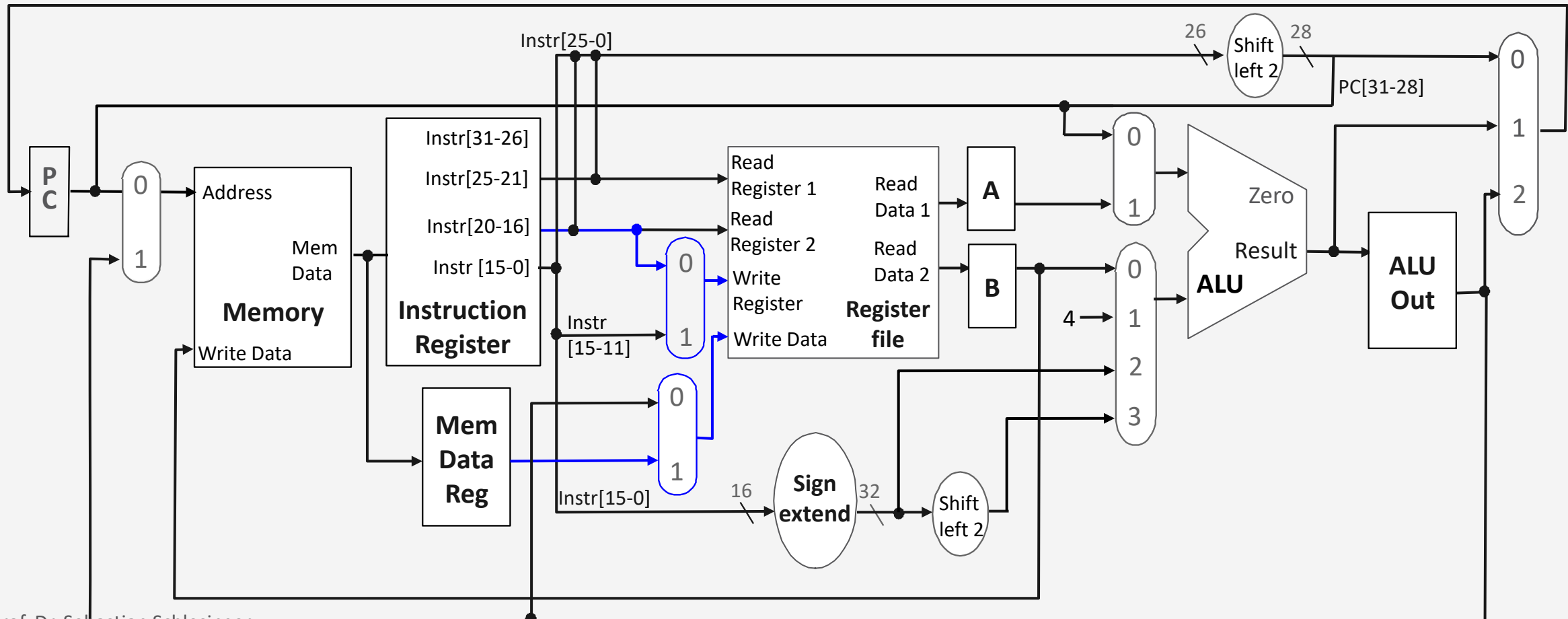- 5. Write Back: Ladebefehle werden abgeschlossen:  $\text{Reg}[\text{IR}[20-16]] \leftarrow \text{MDR};$




# Mehrtaktprozessor: Datenpfad

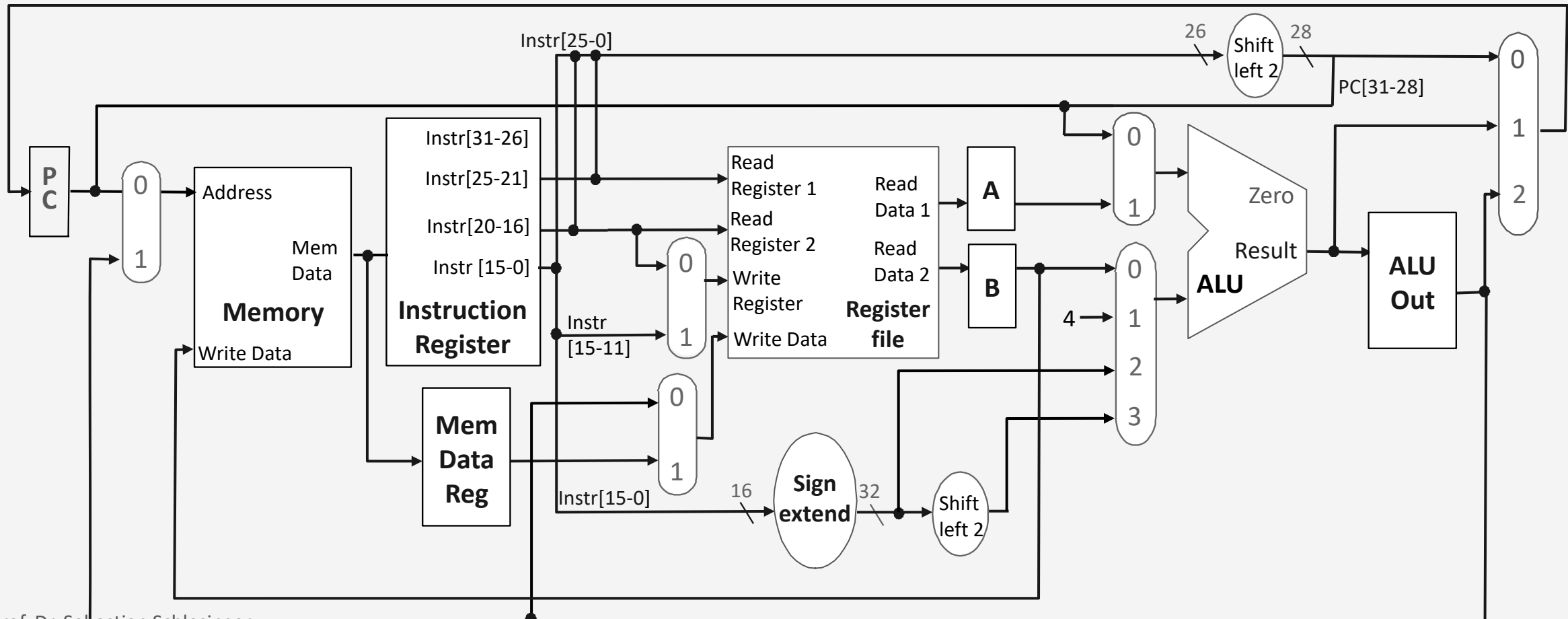

1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für **slt** und **beq**
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung


## Welche Steuersignale brauchen wir?

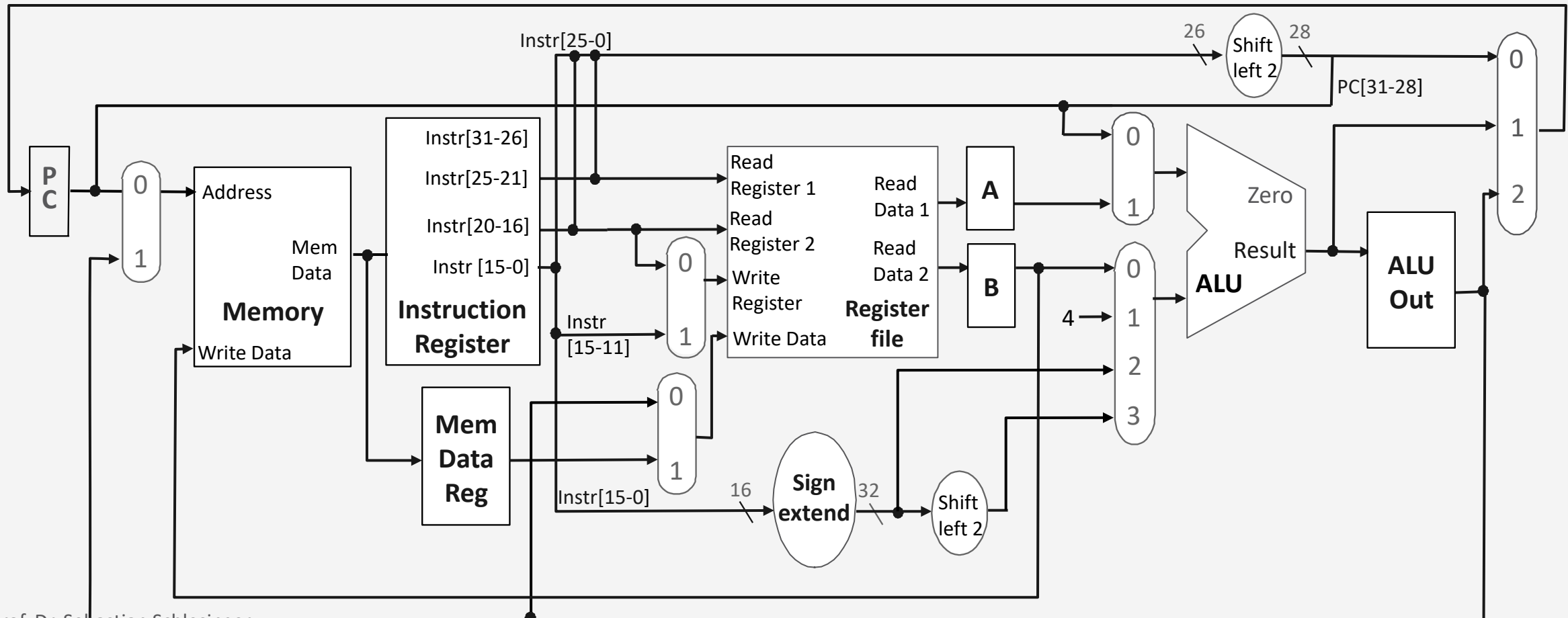

- alle Multiplexer brauchen Steuersignale
- Register Steuersignale
  - **PC** braucht Steuersignal **PCWrite**
    - Nur schreiben am Ende des 1. Takt (PC+4) und bei Branch oder Jump Ausführung
  - **IR** braucht Steuersignal **IRWrite**
    - Soll nur am Ende des 1. Takt geschrieben werden
  - Registersatz braucht Steuersignal **RegWrite**
    - wie im Eintaktprozessor
  - **MDR, A, B, ALUOut** brauchen keine Steuersignale
    - Sollen Daten nur zwischen aufeinanderfolgenden Taktzyklen halten
- Übrige Steuersignale
  - **MemRead, MemWrite, ALUOp** kennen wir vom Eintaktprozessor



# Mehrtaktprozessor

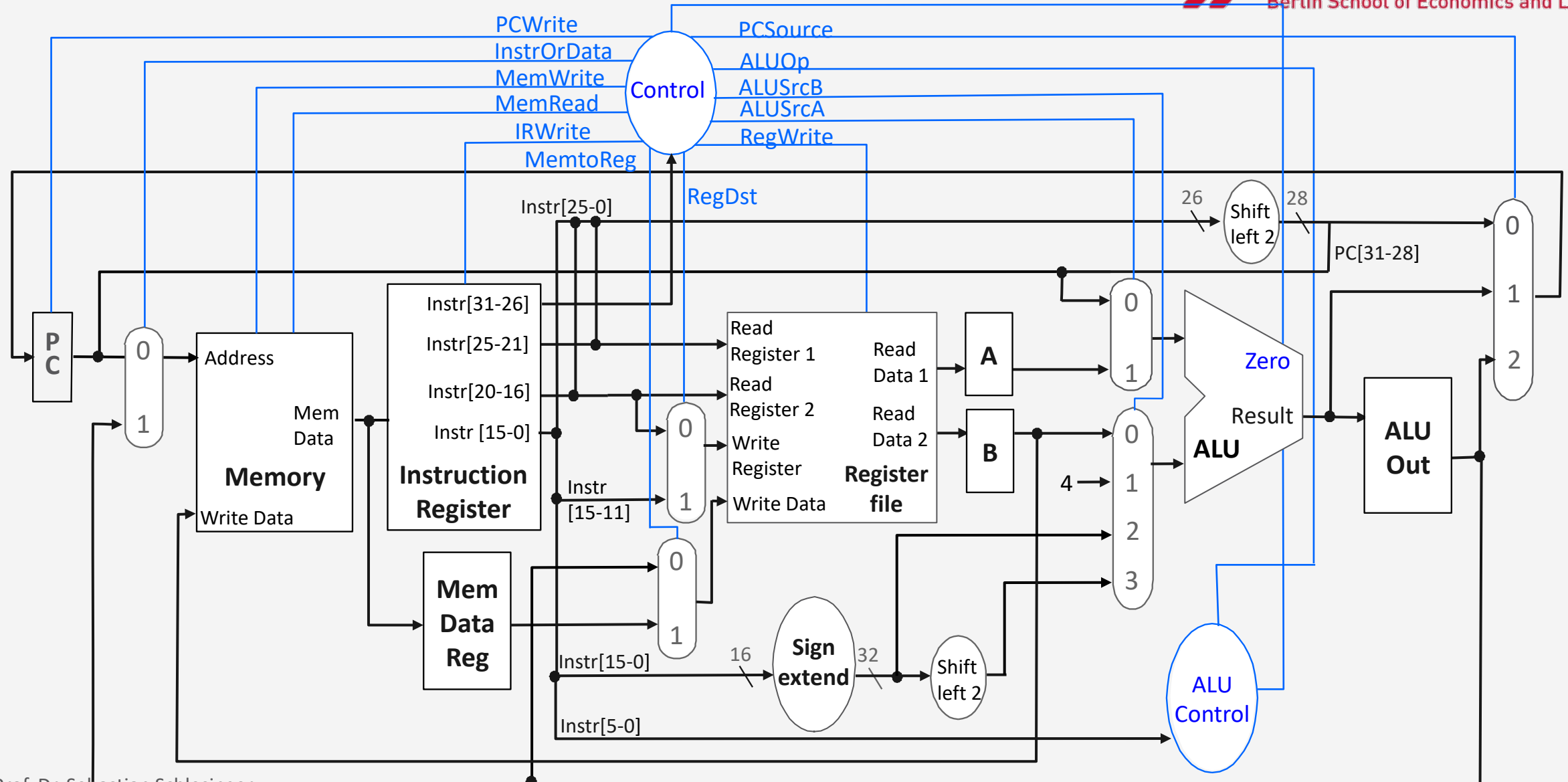

- Mikrobefehle für die Ausführung aller Befehlsklassen:

Schritt	R-Typ Befehle	Speicher- befehle	Verzwei- gungen	Sprünge
Befehlsholschritt	$IR = \text{Memory}[PC]$ $PC = PC + 4$			
Befehlsentschlüsselungs- und Registerholschritt	$A = \text{Reg}[IR[25-21]]$ $B = \text{Reg}[IR[20-16]]$ $ALUOut = PC + (\text{sign-extend}(IR[15-0]) \ll 2)$			
Ausführung oder Adressberechnung oder Sprungausführung	$ALUOut = A \text{ op } B$	$ALUOut = A + \text{sign-extend}(IR[15-0])$	if (A==B) then PC = ALUOut	$PC = PC[31-28] \parallel (IR[25-0] \ll 2)$
Speicherzugriff oder R- Befehlabschlusschritt	$\text{Reg}[IR[15-11]] = ALUOut$	Load: $MDR = \text{Mem}[ALUOut]$ Store: $\text{Mem}[ALUOut] = B$		
Speicherleseabschluss		Load: $\text{Reg}[IR[20-16]] = MDR$		



- Eintaktprozessor
  - Alle Instruktionen dauern 1 Takt
  - Längerer Takt
  - Separater Befehls- und Datenspeicher
  - Steuersignale nur abhängig vom Befehl
  - Separate ALU, Addierer um PC+4 zu berechnen, Addierer um Sprungzieladresse zu berechnen
- Mehrzyklenprozessor
  - Instruktionen dauern 3-5 Takte
  - Kürzerer Takt
  - Ein Speicher für Befehle sowie für Daten
  - Steuersignale hängen auch ab vom **aktuellen Ausführungstakt**
  - Die ALU
    - führt Operationen aus
    - berechnet Speicheradresse
    - inkrementiert Programmzähler
    - berechnet Sprungzieladresse
    - **jedoch in verschiedenen Schritten/Takten**

# Was findet wann statt?



- Wie viele Taktzyklen dauert es, diesen Code auszuführen?

```
lw    $t2, 0($t3)
lw    $t3, 4($t3)
beq   $t2, $t3, L1 # nehme an, nicht genommen
add   $t5, $t2, $t3
sw    $t5, 8($t3)
L1:   ...
```

- Was passiert im 8. Ausführungszyklus?
- In welchem Zyklus findet die eigentliche Addition von \$t2 und \$t3 statt?

# Was findet wann statt?



- Wie viele Taktzyklen dauert es, diesen Code auszuführen?

```
lw    $t2, 0($t3)
lw    $t3, 4($t3)
beq   $t2, $t3, L1 # nehme an, nicht genommen
add   $t5, $t2, $t3
sw    $t5, 8($t3)
L1:   ...
```


- **lw** 5 Takte, **beq** 3 Takte, **add** und **sw** 4 Takte:  $5 + 5 + 3 + 4 + 4 = 21$  Taktzyklen
- Was passiert im 8. Ausführungszyklus?
  - 3. Ausführungszyklus des 2. **lw** → ALU berechnet die Adresse
- In welchem Zyklus findet die eigentliche Addition von **\$t2** und **\$t3** statt?
  - 3. Zyklus von **add** = 16. Ausführungszyklus insgesamt



- Steuersignale hängen ab von:
  - Welcher Befehl wird ausgeführt
  - Aktueller Ausführungsschritt der Instruktion
- Benutze die vorhandene Information um einen endlichen Zustandsautomaten (*finite state machine, FSM*) zu spezifizieren:
  - Spezifiziere FSM graphisch, oder
  - Benutze Mikroprogrammierung
- Implementierung kann von der Spezifikation abgeleitet werden.

# Steuerung als FSM

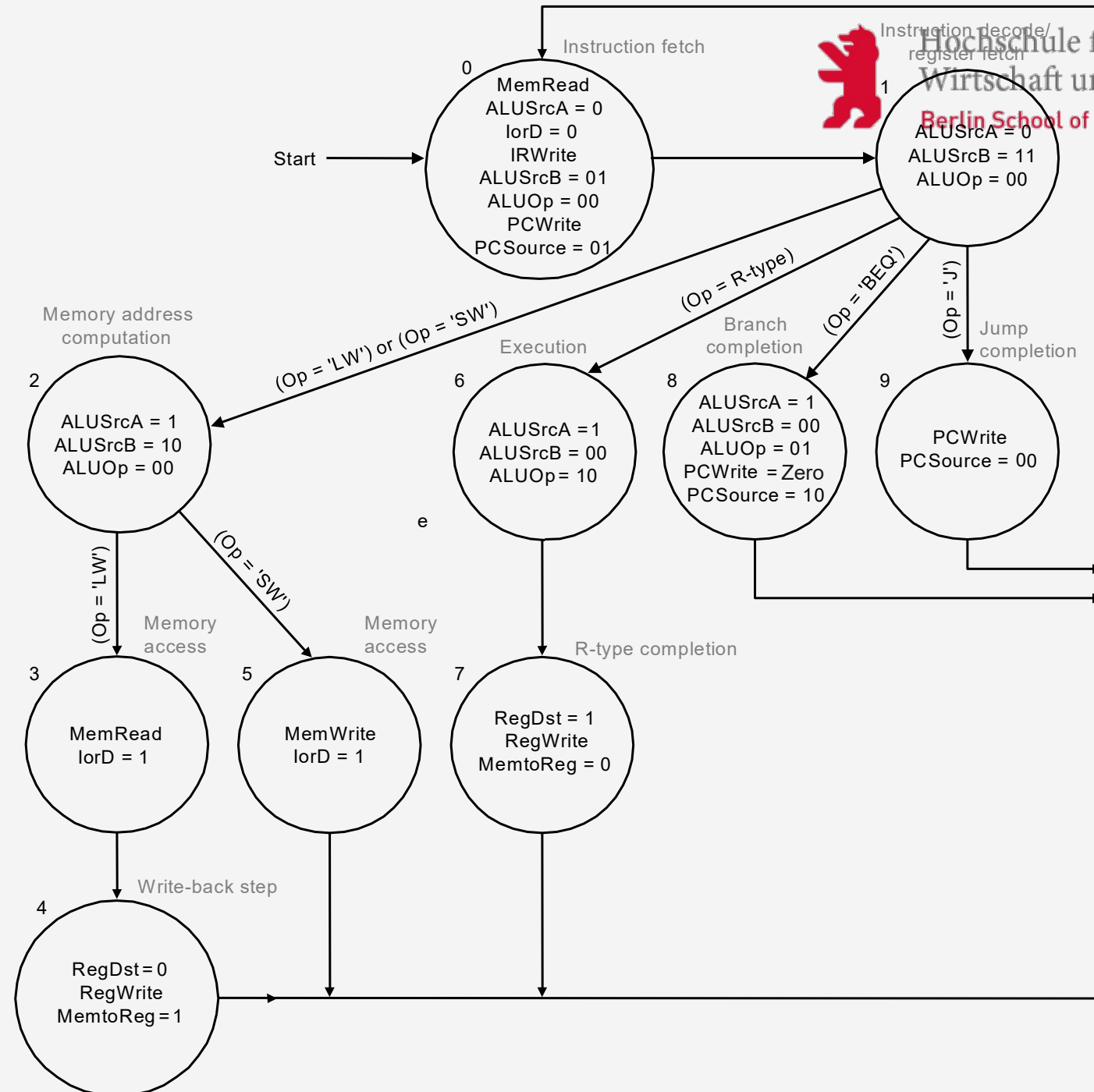1. Instruction fetch
2. Instruction decode / Register fetch
3. Execution
4. Memory access / R-type completion
5. Write-Back



1. Einleitung
2. Vorbereitung: ALU-Erweiterung für **slt** und **beq**
3. Eintaktprozessor (führt alle Befehle in 1 Takt aus)
  - Datenpfad
  - Steuerung
  - Leistung
4. Mehrtaktprozessor
  - Ausführungsschritte von Befehlen auf Register-Transfer-Ebene
  - Datenpfad
  - Steuerung
5. Zusammenfassung



- Wir können einen **Eintaktprozessor** bauen!
  - **Datenpfad**: ALU, Register, Speicher, Multiplexer
  - **Steuersignale** wählen die Operation aus und kontrollieren den Datenfluss (Multiplexer, ALU-Operation, Lese-/Schreibzugriffe)
  - Steuersignale werden aus dem **Opcode** und ggf. dem **Funktionsfeld** berechnet
- ⇒ Eintaktprozessor ist **voll funktionstüchtig** aber **ineffizient**
- **Mehrzyklenprozessor**
  - **kürzerer Takt** und **Wiederverwendung von Hardware** zur Effizienzsteigerung
  - **komplexere Steuerung** (FSM oder Mikroprogrammierung)

- MIPS Designphilosophie: *Reduced Instruction Set Computer* (RISC)
  - nur einfach zu dekodierende und schnell auszuführende Befehle
- Alternative Designphilosophie: *Complex Instruction Set Computer* (CISC)
  - komplexere und umfangreichere Befehlssätze
  - um auch komplexere Rechenschritte mit einem Maschinenbefehl ausführen zu können
  - um dadurch schneller und leistungsfähiger zu werden
- Steuerung implementiert mittels **Mikroprogrammierung** (**Mikrobefehle** auf Register-Transfer-Ebene)
- Intels Befehlssatz (x86, IA32) kann man als CISC bezeichnen
  - wird jedoch während Ausführung zu RISC-ähnlichen Mikrooperationen übersetzt, die dann ausgeführt werden

# Intel Nehalem Mikroarchitektur

- 1. Einsatz: Core i7 (2008)
- 45 nm
- Kombiniert festverdrahtete (FSM) Steuerung für einfache Befehle mit mikrokodierter Steuerung für komplexe Befehle (seit 80486)
- Bis zu vier Befehle werden pro Takt übersetzt in Mikro-Operationen
- Komplexe x86 Instruktionen werden durch ein Mikroprogramm abgewickelt (Register-Transfer-Befehle)

